

NOWY

5/92

ELEKTRONIK

nr ind. 367141

miesięcznik elektroników


cena 9500 zł

SPIS TREŚCI

Wszystko o układach typu 555	2
Charakterystyka układu CD4046B oraz jego zastosowanie cz.2	7
Katalog układów 74HCxxx	13
Pętla fazowa ze zmiennym przesunięciem fazy.....	17
Generator FSK	17
Programowany filtr aktywny	18
Syntezytor dźwięków - dokończenie	19
Wykorzystanie idealnego przetwornika I/U jako fotometru	20
Układ do pomiaru małych rezystancji	21
Optyczna sygnalizacja stanu telefonicznej linii abonenckiej	22
Przyszłość elektroniki - nadprzewodniki wysokotemperaturowe	23

Wszystko o układach typu 555

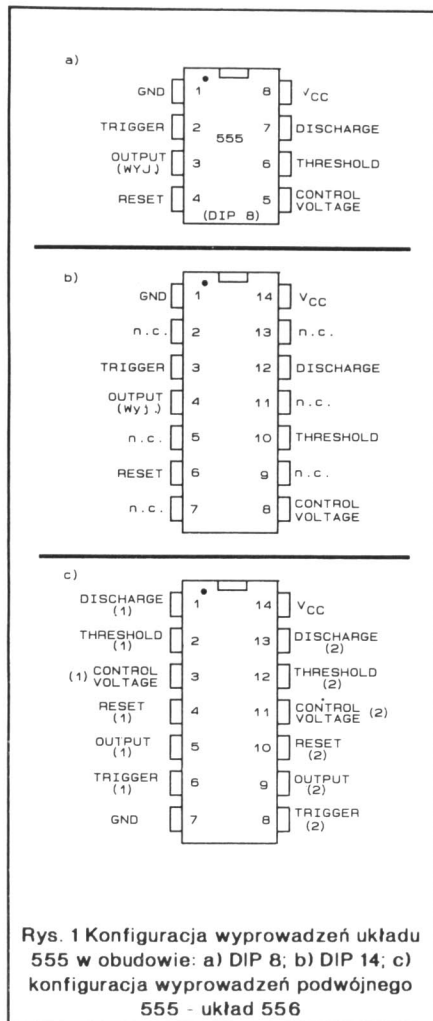Układ 555 jest liniowym, monolitycznym układem, który przeznaczony jest do wytwarzania pojedynczych impulsów lub oscylacji. W trybie pracy wytwarzającym pojedynczy impuls, parametry pracy ustawiane są przez jeden zewnętrzny rezystor i kondensator. Natomiast w trybie pracy jako oscylator, przez dwa zewnętrzne rezystory i kondensator. Układ jest wyzwalany opadającym zboczem na wejściu TRIGGER.



Rys. 1 Konfiguracja wyprowadzeń układu 555 w obudowie: a) DIP 8; b) DIP 14; c) konfiguracja wyprowadzeń podwójnego 555 - układ 556

Podstawowe cechy charakterystyczne.

1. Czas wyłączenia [T_{OFF}] mniejszy od 2μs. (jest to czas zmierzony od momentu zmiany napięcia na wejściu THRESHOLD(6) od 0+0.8V_{CC} do zmiany na wyjściu z poziomu wysokiego na niski, przy wejściu TRIGGER połączonym z wejściem THRESHOLD)
 2. Maksymalna częstotliwość większa od 500kHz
 3. Zakres czasów od mikrosekund do godzin
 4. Praca jako multiwibrator monostabilny albo astabilny
 5. Kompatybilność z układami TTL
- Układ znajduje zastosowanie jako:
- * precyzyjny układ do odmierzenia

czasu

- * generator impulsów
- * generator opóźnień czasowych
- * modulator szerokości impulsów
- * modulator pozycji impulsów
- * detektor impulsów

Konfiguracje pionów dla obudowy 14 i 8 przedstawia Rys.1. Tabela 1 pokazuje maksymalnie dopuszczalne niektóre wielkości układu. Tabela 2 zawiera parametry stałe i zmiennoprądowe (str.4).

Opis działania

Timer 555 zawiera układ dwóch komparatorów napięcia, dwustabilny przerzutnik, tranzystor rozładowujący oraz dzielniki rezystancyjne ustalające poziomy napięcie dla komparatorów.

Tabela 1. Maksymalne dopuszczalne parametry układu

SYMBOL	PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDN.
V _{CC}	Napięcie zasilania		
	SE 555	+18	V
	NE 555	+18	V
	ULY 7855	+18	V
P _D	Maksymalna dopuszczalna moc rozproszona	600	mV
T _A	Zakres temperatury otoczenia przy pracy układu		
	NE 555	0+70	°C
	SE 555	-55+125	°C
	ULY 7855	0+70	°C
T _{STG}	Zakres temp. przechowywania	-65+150	°C
T _{SOLD}	Temp. lutowania (max. 10s)	300	°C

Jak zamieścić ogłoszenie w "NE".

Aby zamieścić ogłoszenie w "NOWYM ELEKTRONIKU" należy przesłać treść ogłoszenia do redakcji na adres: P.W. "ARTCOM", Redakcja "Nowego Elektronika", skr. poczt. 100, 82-300 Elbląg 1. Po otrzymaniu treści ogłoszenia redakcja prześle rachunek do zleceniodawcy ogłoszenia.

CENY

- 1 cm² ogłoszenia 7.000 zł (najmniejsze ogłoszenie 20 cm²)
 - ogłoszenia drobne do 50 słów 4.000 zł za słowo
 Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Skład - P.W. "ARTCOM"
 Wydawca - P.W. "ARTCOM"
 Druk - Grudziądzkie Zakłady Graficzne im W.Kulerskiego w Grudziądzu, pl. Wolności 5

Adres Redakcji


P.W. "ARTCOM", Redakcja NOWEGO ELEKTRONIKA, skr. poczt. 100, 82-300 Elbląg 1, tel. 418-84 wew. 32
 Redaguje zespół: J. Ryszard Świątkowski - red. naczelny, Janusz Romanowski, Jarosław Bereda, Wiesława Oleszczuk
 Skład komputerowy - Janusz Mikowicz

Stali współpracownicy:
 Bieńkowski Dariusz, Dąbrowski Witold, Krzysztofek Robert, Pędzik Zbigniew, Rode Aleksander.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i korekty nadesłanych artykułów.

Tabela 2. Charakterystyczne parametry stało i zmiennoprądowe, temperatura otoczenia $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = +5\text{V} - +15\text{V}$

Symbol	Parametr	Warunki testu	SE 555			NE 555			ULY 7855		
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
V_{CC}	Napięcie zasilające		4.5	-	18	4.5	-	16	4.5	-	16
I_{CC}	Prąd zasilania (dla stanu niskiego na wyjściu)	$V_{CC}=5\text{V}$, $R_L=\infty$ $V_{CC}=15\text{V}$, $R_L=\infty$		3 10	5 12		3 10	6 15		3 10	6 15
V_C	Napięcie Control Voltage	$V_{CC}=15\text{V}$ $V_{CC}=5\text{V}$	9.6 2.9	10.0 3.33	10.4 3.8	9.0 2.6	10.0 3.33	11 4.0	9 2.6	10 3.3	11 4
V_{TH}	Napięcie THRESHOLD	$V_{CC}=15\text{V}$ $V_{CC}=5\text{V}$	9.4 2.7	10.0 3.33	10.6 4.0	8.8 2.4	10.0 3.33	11.2 4.2		2/3 V_{CC}	
I_{TH}	Prąd wejścia TH			0.1	0.25		0.1	0.25	¹⁾	¹⁾	¹⁾
V_{TRIG}	Napięcie TRIGGER	$V_{CC}=15\text{V}$ $V_{CC}=5\text{V}$	4.8 1.45	5.0 1.65	5.2 1.9	4.5 1.1	5.0 1.67	5.6 2.2		1/3 V_{CC}	
I_{TRIG}	Prąd wejściowy TRIG	$V_{TRIG}=0\text{V}$		0.5	0.9		0.5	2.0	¹⁾	¹⁾	¹⁾
V_{RESET}	Napięcie RESET	V_{TRIG} -stan wysoki $V_{CC}=15\text{V}$	0.3 -	- -	1.0 -	0.3 -	- -	1.0 -	- 0.4	- 0.7	- 1
I_{RESET}	Prąd wejścia RESET Prąd wejścia RESET	$V_{RESET}=0\text{V}$		0.1 0.4	0.4 1.0		0.1 0.4	0.4 1.5	¹⁾ ¹⁾	¹⁾ ¹⁾	¹⁾ ¹⁾
V_{OL}	Napięcie wyjścia w stanie niskim	$V_{CC}=15\text{V}$ prąd wpływający 10mA 50mA 100mA 200mA $V_{CC}=5\text{V}$ 8mA 5mA		0.1 0.4 2.0 2.5 0.1 0.05	0.15 0.5 2.2 2.5 0.25 0.2		0.1 0.4 2.0 2.5 0.3 0.25	0.25 0.75 2.5 2.5 0.4 0.35		0.1 2 ¹⁾ ¹⁾	0.25 2.5 ¹⁾ ¹⁾
V_{OH}	Napięcie wyjścia w stanie wysokim	$V_{CC}=15\text{V}$ prąd wpływający 200mA 100mA $V_{CC}=5\text{V}$ 100mA		12.5 13.3 3.0			12.5 13.3 2.75			12.5 3.3	
T_{OFF}	Czas wyłączenia	$V_{RESET}=V_{CC}$		0.5	2.0		0.5	2.0	¹⁾	¹⁾	¹⁾
t_R	Czas narastania wyjścia			100	200		100	300		100	
t_F	Czas opadania wyjścia			100	200		100	300		100	
Uwagi: 1) brak danych dla ULY7855											

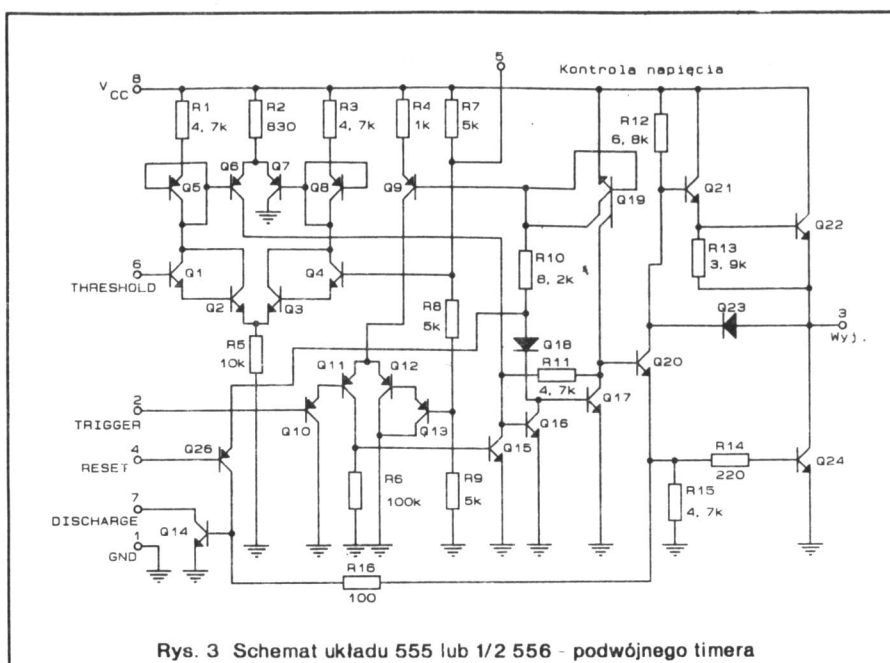

Rys. 3 Schemat układu 555 lub 1/2 556 - podwójnego timera

ki. W przypadku gdy kondensator ładuje się przez duży rezystor - duża stała czasowa, czas do wyłączenia wyjścia może dochodzić do kilkudziesięciu minut. W przypadku nagłej potrzeby skrócenia dodatniego wyjściowego impulsu jedynie wejście Reset sprowadza stan wyjścia do stanu niskiego.

Wejście Reset może być również użyte, gdy połączymy je z wejściem Trigger do ustalenia jako aktywnego dodatniego zbocza wyzwalającego w przeciwieństwie do normalnie aktywnego ujemnego zbocza na wejściu Trigger. Wówczas ujemne zbocze powoduje RESET układu, natomiast narastające zbocze powodując wyłączenie funkcji Reset po przekroczeniu poziomu ok.1[V] włącza funkcję TRIGGER, która może być załączona dla napięć mniejszych od $1/3 U_{CC}$. Jest to więc jednoznaczne z przededefiniowaniem aktywności zbocza wyzwalającego na wejściu TRIGGER.

TRIGGER(2) Spadek napięcia na wejściu Trigger poniżej $1/3 U_{CC}$ powoduje zadziałanie komparatora wyzwalającego, który ustawia pośrednio przez przerzutnik flip-flop wyjście(3) w stan wysoki. Stan wysoki wyjścia utrzymuje się przez czas określony elementami zewnętrznymi R i C, tzn. do momentu gdy poziom napięcia na wejściu THRESHOLD przekroczy $2/3 U_{CC}$. Należy zwrócić uwagę aby, poziom napięcia na wejściu TRIGGER powrócił do poziomu większego od $1/3 U_{CC}$ przed zakończeniem cyklu. W przypadku gdyby poziom napięcia na wejściu TRIGGER byłby mniejszy od $1/3 U_{CC}$ po skończonym cyklu, nastąpiłoby ponowne wyzwolenie układu. W efekcie układ pozostawałby w stanie wysokim na wejściu bez względu na stan komparatora progowego - wejście

THRESHOLD. Aby temu zapobiec stosuje się sprzężenie wejścia TRIGGER przez pojemność rzędu kilku nanofaradów (ok.1nF). Zapewni to dostatecznie krótki ujemny impuls - nawet dla dużych częstotliwości - na wejściu TRIGGER.

THRESHOLD(6) Jest to wejście komparatora progowego. Jeżeli poziom napięcia przekroczy $2/3 U_{CC}$ wówczas komparator gasi przerzutnik flip-flop, który powoduje ustawienie wyjścia w stan niski. Z reguły, w większości zastosowań poziom napięcia na tym wejściu jest monitorowany przez kondensator, który jest rozładowywany przez tranzystor rozładowujący podczas niskiego stanu na wyjściu.

DISCHARGE(7) Jest to wyprowadzenie kolektora wewnętrznego tranzystora rozładowującego. W większości zastosowań podłącza się do kondensatora zewnętrznego, który jest rozładowywany w fazie, gdy na wyjściu jest stan niski.

CONTROL VOLTAGE(5) Jest to drugie wejście komparatora progowego. W większości zastosowań pin ten jest poprzez mały kondensator filtrujący ok.10nF podłączony do masy. W niektórych zastosowaniach można zmieniać poziom progu zadziałania komparatora poniżej lub powyżej $2/3 U_{CC}$, wskutek czego ulegają zmianie czasy trwania generowanych impulsów. W trybie pracy multiwibratora monostabilnego napięcie na tym pinie może być zmieniane w granicach od 45% do 90% U_{CC} . Poziomy napięcie spoza tego przedziału nie gwarantują poprawności działania, choć w niektórych rozwiązaniach układowych mogą być dopuszczalne.

W trybie pracy multiwibratora astabilnego przedział napięć dozwolonych

na pinie Control Voltage(5) mieści się w granicach $1.7[V] + U_{CC}$. Należy jednak tu brać pod uwagę fakt, że poziom napięcia na wejściu TRIGGER jest również ważny w trybie generatora astabilnego. Jeżeli podnosi się poziom progu zadziałania THRESHOLD przez podniesienie napięcia na pinie Control Voltage, wówczas równocześnie podnosi się poziom napięcia odniesienia na komparatorze TRIGGER o połowę wartości (patrz Rys.3, R7, R8, R9).

Zmiany napięcia na pinie Control Voltage podczas pracy generatora astabilnego będą zmieniać częstotliwość oscylacji f_0 . Zmiany $f_0 \pm 25\%$ będą linearyzowane wokół f_0 . Dla powiększenia zakresu linearyzacji wokół f_0 , wskazane jest zastąpić rezystor R_B z Rys.5 źródłem stałoprądowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu eksponencjalna charakterystyka ładowania kondensatora C w klasycznej konfiguracji z rezystorem R_B , zamieni się w liniową charakterystykę ładowania kondensatora ze źródła stałoprądowego.

Podstawowe tryby pracy układu 555.


Układ umożliwia pracę w trzech podstawowych trybach pracy:

1. Multiwibrator monostabilny - Rys.4
2. Multiwibrator astabilny - Rys.5
3. Układ opóźniający - Rys.7

Przez wykorzystanie tych trzech podstawowych trybów pracy w odpowiednich wariantach możliwe jest zastosowanie układu w setkach zastosowań. Zastosowanie układu będzie ograniczone jedynie wyobraźnią konstruktora.

Multiwibrator monostabilny.

Jednym z prostszych i najszerzej stosowanym trybem pracy układu 555 jest praca jako multiwibrator monostabilny. W tej konfiguracji układ 555 wymaga jedynie dwóch elementów zewnętrznych, Rys.4. Sekwencja zdarzeń w tym układzie rozpoczyna się kiedy komparator wykryje spadek napięcia na wejściu TRIGGER poniżej $1/3 U_{CC}$. Przy poprawnym zastosowaniu wejście TRIGGER jest sprzęgnięte zmiennoprądowo kondensatorem ok. 1nF. Ujemne zbocze powoduje ustawienie wyjścia w stan wysoki oraz wyłączenie tranzystora rozładowującego. (Należy zauważyć, że podczas gdy na wyjściu był stan niski, wówczas tranzystor rozładowujący był włączony i zwierał kondensator C do masy). Od tego momentu rozpoczyna się ładowanie kondensato-

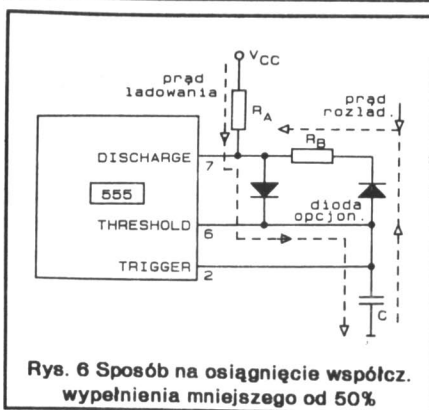

Rys. 6 Sposób na osiągnięcie współcz. wypełnienia mniejszego od 50%

$$\tau = R_A C$$

Ignorując upływność kondensatora poziom napięcia osiągnie $2/3 U_{CC}$ po czasie


$$T[s] = 1.1 R_A [\Omega] \times C[F]$$

Minimalne przekroczenie poziomu $2/3 U_{CC}$ włącza komparator progowy, który ustawia niski poziom wyjścia i włącza tranzystor rozładowujący. Układ w tym momencie zakończył cykl pracy i oczekuje na ujemny impuls na wejściu TRIGGER.

Podsumowując, w trybie pracy multiwibratora monostabilnego układ odpowiada na ujemny impuls na wejściu TRIGGER dodatnim impulsem na wyjściu o czasie trwania określonym przez elementy zewnętrzne R_A i C jako $T = 1.1 R_A C$.

Multiwibrator astabilny

W trybie pracy jako oscylator (multiwibrator astabilny) układ wymaga trzech dodatkowych zewnętrznych elementów. Są to dwa rezystory R_A i R_B oraz kondensator C Rys.5. W tym trybie pracy pin THRESHOLD jest połączony z pinem TRIGGER i przez kondensator zwarty do masy. Po włączeniu zasilania kondensator jest rozładowany i utrzymuje napięcie poniżej $1/3 U_{CC}$. Nastąpi zatem wyzwolenie układu. Jednocześnie kondensator C ładuje się poprzez R_A i R_B . Jeżeli napięcie na kondensatorze przekroczy $2/3 U_{CC}$ komparator progowy zadziała. Wyjście zostanie ustawione w stan niski, a tranzystor rozładowujący stanie się aktywny. Kondensator zacznie się teraz rozładowywać przez R_B i tranzystor do masy. Jeżeli napięcie na kondensatorze spadnie poniżej $1/3 U_{CC}$, wówczas ponownie zadziała komparator wyzwalający (TRIGGER) ustawiając wyjście w stan wysoki i bloku-

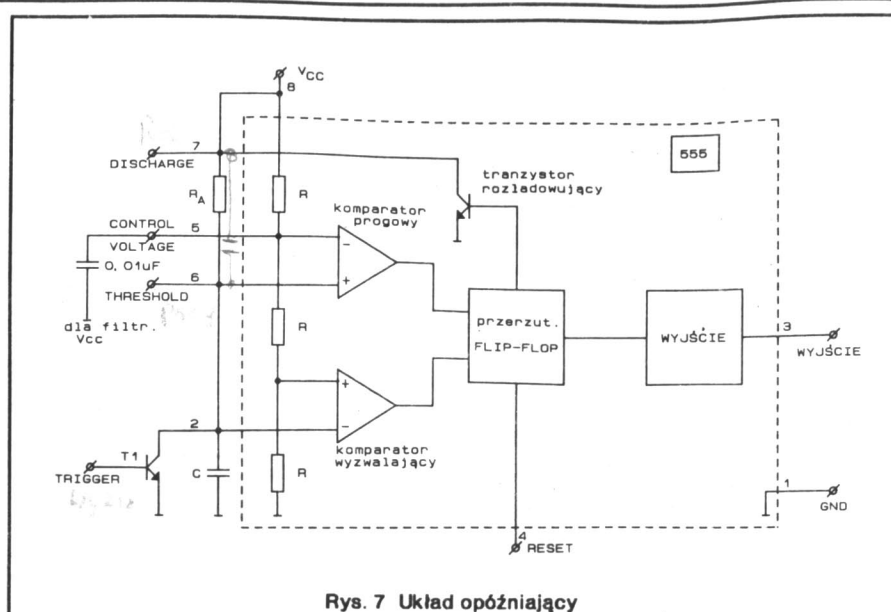

Rys. 7 Układ opóźniający

jąc tranzystor rozładowujący. W ten sposób układ będzie oscylował z częstotliwością określoną wyrażeniem

$$f_0 = 1.49 / (R_A + R_B) C$$

wielkości w [Hz], [Ω], [F]

Współczynnik wypełnienia określa ny jako

$$R_A + R_B / R_A + 2 R_B$$

Dobierając elementy możemy otrzymać różne współczynniki wypełnienia. Można jednak zauważyć, że niemożliwe staje się osiągnięcie współczynnika poniżej 50%. Nawet dla $R_A = 0$ czas ładowania nie może być mniejszy od czasu rozładowywania kondensatora. Kondensator ładuje się przez R_A i R_B , podczas gdy rozładowanie następuje tylko przez R_B (i tranzystor). W celu uzyskania mniejszego współczynnika wypełnienia konieczne staje się zastosowanie diody jak na Rys.6. Druga dioda jest opcjonalna i dla dużych R_B nieistotna.

Teraz ładowanie następuje przez rezystor R_A i diodę, natomiast rozładowanie przez rezystor R_B . W ten sposób dobierając wartości R_A i R_B można uzyskać współczynnik wypełnienia (stosunek czasu ładowania do czasu cyklu) nawet mniejszy od 5%, aż do większego od 95%. Minimalna wartość $R_B = 3[k\Omega]$, aby układ rozpoczął oscylację.

Układ opóźniający

Układ opóźniający niewiele różni się od układu multiwibratora monostabilnego. W trybie pracy multiwibratora monostabilnego jeżeli nastąpiło wyzwolenie ujemnym impulsem na wejściu TRIGGER(2) wówczas równocześnie wyjście zmieniało swój stan na wysoki i po czasie określonym $T = 1.1 R_C$ wraca-

ło do stanu niskiego. W trybie pracy układu opóźniającego żądamy, aby wyjście nie zmieniało stanu równocześnie z wyzwoleniem, lecz po pewnym czasie ustalonym przez użytkownika. Za stan ustalony rozumiany jest tu stan wysoki wyjścia - Rys.7. Wejściowy tranzystor zewnętrzny powoduje odwrócenie fazy wyjścia. W stanie ustalonym tranzystor wejściowy jest aktywny i zwiera zewnętrzny kondensator C . Powoduje to ustalenie niskiego poziomu na wejściach TRIGGER(2) i THRESHOLD(6), które są razem zwarte. Niski stan wejścia TRIGGER ustawia wyjście w stanie wysokim. Zakłócenie stanu ustalonego spowodujemy wyłączając tranzystor wejściowy podając niski poziom do wejścia układu na bazę tranzystora. Rozpocznie się wówczas ładowanie kondensatora przez rezystor R_A . Po naładowaniu powyżej $2/3 U_{CC}$ komparator progowy (wejście THRESHOLD) przełącza wyjście w stan niski. Stan taki będzie trwał, aż do momentu ponownego włączenia tranzystora wejściowego, który zwierając kondensator spowoduje przełączenie wyjścia ponownie do stanu niskiego.

Uwagi do zastosowań układu

Układ pracuje poprawnie dla napięcia zasilającego w granicach $4.5[V] + 15[V]$. Większość układów będzie pracować przy napięciu $U_{CC} = 16[V]$ jak również $U_{CC} = 3[V]$. Jednak gwarantowana niezawodność pracy to napięcia U_{CC} z przedziału $4.5 + 15[V]$.

Wszystkie funkcje czasowe układu są niezależne od poziomu napięcia zasilającego, ponieważ czas ładowania kondensatora zewnętrznego oraz progi przełączania komparatorów są proporcjonalne do poziomu napięcia zasilają-

cego. Bardzo ważne jest odpowiednie filtrowanie napięcia zasilającego przez bocznikowanie kondensatorami. Nieodfiltrowane zakłócenia napięcia zasilającego mogą spowodować zakłócenia dokładności czasów generowanych powtarzalnych impulsów wyjściowych. Przesuwając poziom napięcia THRESHOLD - używając wejścia Control Voltage(5) powodujemy zmiany w aktualnym procesie ładowania kondensatora zewnętrznego, co spowoduje zmianę długości cyklu pracy. Fakt ten jest wykorzystywany w układach modulatorów, w innych przypadkach może być źródłem błędów.

Z uwagi na charakter wyjścia układu typu totem-pole, podczas przełączania stanów wyjścia, układ pobiera w impulsie znaczny prąd zasilający (porównaj charakterystyki przełączania podstawowej bramki TTL z wyjściem typu totem-pole np. w W.Sasal Układy Scalone Serii UCA 64/UCY 74 WKiŁ Warszawa 1985 str.23, 24, 25). Bocznikowanie kondensatorem linii zasilającej i z tego względu jest więc konieczne i daje doskonałe efekty. Pojemność kondensatora zależy od specyfiki otoczenia układu. Zwykle jest to wartość z przedziału $10nF + 1\mu F$.

Dobór elementów zewnętrznych.

Przy doborze zewnętrznych elementów R i C określających czasowe zależności układu należy ocenić kilka spraw.

Stołość parametrów rezystorów i kondensatorów jest niezbędna do utrzymania wysokiej dokładności parametrów czasowych układu 555. Kondensator powinien być wysokiej jakości o małej upływności. W żadnym przypadku nie nadaje się kondensator ceramiczny do osiągania dużej powtarzalności generowanych przebiegów, ze względu na fakt, że nie są to elementy zachowujące stołość parametrów w czasie i potrafią zmieniać swoją pojemność. Poleca się stosować kondensatory innych typów np. tantalowe lub inne o małej upływności, które utrzymują swoją pojemność w długim czasie. Dobierając zewnętrzne rezystory należy brać pod uwagę minimalną wartość prądu potrzebną do wyzwolenia komparatora progowego (wejście THRESHOLD(6)). Wartość ta wynosi ok. $250InA$ i na tej podstawie można określić maksymalną wartość rezystora. Mając na uwadze, że napięcie na pinie THRESHOLD w czasie wyzwolenia wynosi $2/3 U_{CC}$ można określić

$$R_{max} = (U_{CC} - 2/3 U_{CC}) / 250InA$$

Dla napięcia $U_{CC} = 15[V]$, $R_{max} = 20[M\Omega]$, natomiast dla napięcia $U_{CC} = 5[V]$, $R_{max} = 6.6[M\Omega]$.

Jeżeli używamy bardzo dużych wartości rezystorów w pobliżu R_{max} , należy się upewnić czy prąd ładowania kondensatora, który ogranicza rezystor, jest znacznie większy od prądu upływności kondensatora. Niespełnienie

tego warunku spowoduje, że obliczone teoretycznie czasy trwania cykli pracy układu będą znacznie odbiegać od czasów cykli generowanych w rzeczywistości.

Minimalną wartość rezystancji R_A szacuje się na około $5[k\Omega]$. Wartość ta wynika z maksymalnego prądu przewodzenia wewnętrznego tranzystora rozładowującego, który w cyklu rozładowywania kondensatora przewodzi prąd z kondensatora oraz ze źródła zasilania przez R_A . Prąd jaki może przewodzić wewnętrzny tranzystor rozładowujący wynosi około $35[mA]$ do maksymalnie $55[mA]$ dla układów NE/SE555. Pojemność kondensatora nie jest limitowana. Pojemności od pikofaradów do setek mikrofardów mogą być używane. Należy tu jedynie zwrócić uwagę, że dla zbyt dużych pojemności, prąd rozładowania płynący przez wewnętrzny tranzystor rozładowujący może być za duży i powodować przegrzanie a nawet uszkodzenie struktury układu 555.

mgr inż. Aleksander Rode
c.d. w następnym numerze

Opracowano na podstawie:

1) PHILIPS Data handbook - Electronic components and materials Integrated circuits - Book IC 11 1988 "LINEAR PRODUCTS"

2) Electronics June 21 1973

3) Electronic Design July 13 1989

Charakterystyka układu CD4046B oraz jego zastosowanie cz. 2

dokończenie z numeru 2/92

Rys.16 pokazuje jak można połączyć układ PLL z detektorem braku przeciwyfazy. Powstały układ jest dokładnym wąskopasmowym "tonowym włącznikiem". Maksymalna częstotliwość VCO jest zależna od wartości $R1$ i $C1$, a minimalna od $R1, R2, C1$. Przy wartościach elementów podanych na schemacie zakres częstotliwości pracy wynosi od $1,8kHz$ do $2,2kHz$. Do synchronizowania układu PLL dojdzie przy sygnałach wejściowych z tego właśnie zakresu częstotliwości. Na wyjściu układu pojawi się wtedy logiczna 1.

Kolejnym zastosowaniem układu 4046B jest praca w obwodach mnożenia częstotliwości. Jeden z praktycznych takich układów jest pokazany na rys.17. Jest to mnożnik częstotliwości ze stałym współczynnikiem mnożenia $\times 100$. Wejściowy sygnał o czę-

stotliwości między $1Hz$ a $150Hz$ jest przetwarzany na wyjściowy o częstotliwości między $100Hz$ a $15kHz$. Układ CMOS 4518B pracuje jako dziesiętny licznik/dzielnik.

Układ z rys.18 pracuje jako prosty syntezytor częstotliwości. Na wejściu jest zasilany sygnałem o częstotliwości $1kHz$. Układ może mnożyć tę częstotliwość w zakresie $\times 1$ do $\times 9$. Układ 4017B jest tu użyty jako programowalny licznik/dzielnik ze współczynnikiem podziału 1:n.

Już na zakończenie na rys.1 pokazano przykład zastosowania układu HC4046 w generatorze funkcyjnym z pętlą PLL, wytwarzającym falę prostokątną, sinusoidalną lub trójkątną o częstotliwości od $20Hz$ do $18MHz$. Kwadratura sinusoidy lub fale trójkątne pochodzą z kondensatora $C1$ określającego stałą czasową układu, w podobny sposób do tego opisanego w odsyłaczu 1. Napięcie na kondensatorze czasują-

cym $C1$ jest liniowe, różnicowe i piłokształtne i ma stałą amplitudę napięcia w funkcji częstotliwości. Dwa tranzystory FET dają wysoką impedancję wejściową przy różnicowej ze wzmocnieniem jednostkowym i szerokością pasma ponad $10MHz$, co utrzymuje liniowość przy niskich prądach i wysokich częstotliwościach aż do $18MHz$. Sumując wyjścia FET na Tr3 otrzymuje się falę trójkątną. Do punktu sumującego doprowadzone jest niewielkie napięcie prostokątne przez rezystor $R6$ z wyjścia 4 układu 4046. W celu uzyskania fali sinusoidalnej w punkcie sumującym należy połączyć antyrównolegle dwie diody Schottky'ego. Całkowite zniekształcenia harmoniczne wynoszą około 1%. Potencjometr $VR2$ pozwala na uzyskanie fali symetrycznej. Można to zrobić "na ucho" redukując częstotliwość tak, że tylko harmoniczne będą słyszalne. Przy tym wartości kondensatora czasującego $C1$ musi być zmieniona na $10nF$. Przy wartościach $C1=40pF$,

Parametry statyczne CD4046BC ¹⁾

Symbol	Parametr	Warunki pomiaru	-40°C		+25°C			+85°C		Jedn.
			Min	Max	Min	Typ	Max	Min	Max	
I _{DD}	Spoczynkowy prąd zasilania	Pin5=V _{DD} , Pin14=V _{DD} Pin3=V _{SS} , Pin9=V _{SS} V _{DD} =5V		20		0.005	20		150	μA
		V _{DD} =10V		40		0.01	40		300	μA
		V _{DD} =15V		80		0.015	80		600	μA
		Pin5=V _{DD} , Pin14=V _{SS} Pin3=V _{SS} , Pin9=V _{SS} V _{DD} =5V		70		5	55		205	μA
		V _{DD} =10V		530		20	410		710	μA
		V _{DD} =15V		1500		50	1200		1800	μA
V _{OL}	Napięcie wyjściowe w stanie niskim	V _{DD} =5V		0.05		0	0.05		0.05	V
		V _{DD} =10V		0.05		0	0.05		0.05	V
		V _{DD} =15V		0.05		0	0.05		0.05	V
V _{OH}	Napięcie wyjściowe w stanie wysokim	V _{DD} =5V	4.95		4.95	5		4.95		V
		V _{DD} =10V	9.95		9.95	10		9.95		V
		V _{DD} =15V	14.95		14.95	15		14.95		V
V _{IL}	Napięcie wejściowe w stanie niskim Comparator IN, Signal IN	V _{DD} =5V, V _O =0.5V/4.5V		1.5		2.25	1.5		1.5	V
		V _{DD} =10V, V _O =1V/9V		3.0		4.5	3.0		3.0	V
		V _{DD} =15V, V _O =1.5V/13.5V		4.0		6.25	4.0		4.0	V
V _{IH}	Napięcie wejściowe w stanie wysokim Comparator IN, Signal IN	V _{DD} =5V, V _O =0.5V/4.5V	3.5		3.5	2.75		3.5		V
		V _{DD} =10V, V _O =1V/9V	7.0		7.0	5.5		7.0		V
		V _{DD} =15V, V _O =1.5V/13.5V	11.0		11.0	8.25		11.0		V
I _{OL}	Prąd wyjściowy w stanie niskim ²⁾	V _{DD} =5V, V _O =0.4V	0.52		0.44	0.88		0.36		mA
		V _{DD} =10V, V _O =0.5V	1.3		1.1	2.25		0.9		mA
		V _{DD} =15V, V _O =1.5V	3.5		3.0	8.8		2.4		mA
I _{OH}	Prąd wyjściowy w stanie wysokim ²⁾	V _{DD} =5V, V _O =4.6V	-0.52		-0.44	-0.88		-0.36		mA
		V _{DD} =10V, V _O =9.5V	-1.3		-1.1	-2.25		-0.9		mA
		V _{DD} =15V, V _O =13.5V	-3.6		-3.0	-8.8		-2.4		mA
I _{IN}	Prąd wejściowy	Wszystkie wejścia z wyjątkiem Signal IN V _{DD} =15V, V _{IN} =0V		-0.3		10 ⁻⁵	-0.3		-1.0	μA
		V _{DD} =15V, V _{IN} =15V		0.3		10 ⁻⁵	0.3		1.0	μA
C _{IN}	Pojemność wejściowa	Jakiegolwiek wejście					7.5			pF
P _T	Maksymalna moc strat	f ₀ =10kHz, R1=1MΩ, R2=∞, VCO _{IN} =V _{DD} /2 V _{DD} =5V				0.07				mW
		V _{DD} =10V				0.6				mW
		V _{DD} =15V				2.4				mW

Uwagi: 1) V_{SS}=0, o ile nie podano inaczej; 2) Prądy I_{OH} i I_{OL} są mierzone oddzielnie

Parametry statyczne CD4046BM ¹⁾

Symbol	Parametr	Warunki pomiaru	-55°C		+25°C			+125°C		Jedn.
			Min	Max	Min	Typ	Max	Min	Max	
I_{DD}	Spoczynkowy prąd zasilania	Pin5= V_{DD} , Pin14= V_{DD} Pin3= V_{SS} , Pin9= V_{SS} $V_{DD}=5V$		5		0.005	5		150	μA
		$V_{DD}=10V$		10		0.01	10		300	μA
		$V_{DD}=15V$		20		0.015	20		600	μA
		Pin5= V_{DD} , Pin14= V_{SS} Pin3= V_{SS} , Pin9= V_{SS} $V_{DD}=5V$		45		5	35		185	μA
		$V_{DD}=10V$		450		20	350		650	μA
		$V_{DD}=15V$		1200		50	900		1500	μA
V_{OL}	Napięcie wyjściowe w stanie niskim	$V_{DD}=5V$		0.05		0	0.05		0.05	V
		$V_{DD}=10V$		0.05		0	0.05		0.05	V
		$V_{DD}=15V$		0.05		0	0.05		0.05	V
V_{OH}	Napięcie wyjściowe w stanie wysokim	$V_{DD}=5V$	4.95		4.95	5		4.95		V
		$V_{DD}=10V$	9.95		9.95	10		9.95		V
		$V_{DD}=15V$	14.95		14.95	15		14.95		V
V_{IL}	Napięcie wejściowe w stanie niskim Comparator IN, Signal IN	$V_{DD}=5V, V_O=0.5V/4.5V$		1.5		2.25	1.5		1.5	V
		$V_{DD}=10V, V_O=1V/9V$		3.0		4.5	3.0		3.0	V
		$V_{DD}=15V, V_O=1.5V/13.5V$		4.0		6.25	4.0		4.0	V
V_{IH}	Napięcie wejściowe w stanie wysokim Comparator IN, Signal IN	$V_{DD}=5V, V_O=0.5V/4.5V$	3.5		3.5	2.75		3.5		V
		$V_{DD}=10V, V_O=1V/9V$	7.0		7.0	5.5		7.0		V
		$V_{DD}=15V, V_O=1.5V/13.5V$	11.0		11.0	8.25		11.0		V
I_{OL}	Prąd wyjściowy w stanie niskim ²⁾	$V_{DD}=5V, V_O=0.4V$	0.64		0.51	0.88		0.36		mA
		$V_{DD}=10V, V_O=0.5V$	1.6		1.3	2.25		0.9		mA
		$V_{DD}=15V, V_O=1.5V$	4.2		3.4	8.8		2.4		mA
I_{OH}	Prąd wyjściowy w stanie wysokim ²⁾	$V_{DD}=5V, V_O=4.6V$	-0.64		-0.51	-0.88		-0.36		mA
		$V_{DD}=10V, V_O=9.5V$	-1.6		-1.3	-2.25		-0.9		mA
		$V_{DD}=15V, V_O=13.5V$	-4.2		-3.4	-8.8		-2.4		mA
I_{IN}	Prąd wejściowy	Wszystkie wejścia z wyjątkiem Signal IN								
		$V_{DD}=14V, V_{IN}=0V$		-0.1		10^{-5}	-0.1		-1.0	μA
		$V_{DD}=15V, V_{IN}=15V$		0.1		10^{-5}	0.1		1.0	μA
C_{IN}	Pojemność wejściowa	Jakiegokolwiek wejście							7.5	pF
P_T	Maksymalna moc strat	$f_O=10kHz, R1=1M\Omega,$ $R2=\infty, V_{COIN}=V_{DD}/2$								
		$V_{DD}=5V$				0.07				mW
		$V_{DD}=10V$				0.6				mW
		$V_{DD}=15V$				2.4				mW

Uwagi: 1) $V_{SS}=0$, o ile nie podano inaczej; 2) Prądy I_{OH} i I_{OL} są mierzone oddzielnie







Parametry dynamiczne CD4046BM/CD4046BC; T_A=25°C, C_L=50pF

Symbol	Parametr	Warunki pomiaru	Min	Typ	Max	Jedn.
Sekcja VCO						
I _{DD}	Prąd pracy	f _O =10kHz, R1=1MΩ R2=∞, VCO _{IN} =V _{DD} /2 V _{DD} =5V V _{DD} =10V V _{DD} =15V		20 90 200		μA μA μA
f _{MAX}	Max częstotliwość pracy	C1=50pF, R1=10kΩ, R2=∞, VCO _{IN} =V _{DD} V _{DD} =5V V _{DD} =10V V _{DD} =15V	0.4 0.6 1.0	0.8 1.2 1.6		MHz MHz MHz
	Linowość	VCO _{IN} =2.5V±0.3V R1=10kΩ, V _{DD} =5V VCO _{IN} =5V±2.5V, R1=400kΩ, V _{DD} =10V VCO _{IN} =7.5V±5V, R1=1MΩ, V _{DD} =15V		1 1 1		% % %
	Stabilność częstotliwości w funkcji temperatury Bez zmiany częst. f _{MIN} =0	%/°C α 1/f · V _{DD} ¹⁾ R2=∞ V _{DD} =5V V _{DD} =10V V _{DD} =15V		0.12-0.24 0.04-0.08 0.015-0.03		%/°C %/°C %/°C
	Zmiana częst. f _{MIN} ≠0	V _{DD} =5V V _{DD} =10V V _{DD} =15V		0.06-0.12 0.05-0.1 0.03-0.06		%/°C %/°C %/°C
VCO _{IN}	Rezystancja wejściowa	V _{DD} =5V V _{DD} =10V V _{DD} =15V		10 ⁶ 10 ⁶ 10 ⁶		MΩ MΩ MΩ
VCO	Obciążenie wyjścia w cyklu	V _{DD} =5V V _{DD} =10V V _{DD} =15V		50 50 50		% % %
t _{THL}	Max czas zmiany poziomów wyjścia	V _{DD} =5V		90	200	ns
t _{TLH}	VCO	V _{DD} =10V V _{DD} =15V		50 45	100 80	ns ns
Sekcja komparatorów fazowych						
R _{IN}	Rezystancja wejściowa Signal IN ComparatorIN	V _{DD} =5V V _{DD} =10V V _{DD} =15V V _{DD} =5V V _{DD} =10V V _{DD} =15V	1 0.2 0.1	3 0.7 0.3 10 ⁶ 10 ⁶ 10 ⁶		MΩ MΩ MΩ MΩ MΩ MΩ
	Czułość napięciowa Signal IN (peak-to-peak)	C _{SERIES} =1000pF f=50kHz V _{DD} =5V V _{DD} =10V V _{DD} =15V		200 400 700	400 800 1400	mV mV mV
Wyjście demodulatora						
VCO _{IN} - V _{DEM}	Przesunięcie napięcia	RS=10kΩ, V _{DD} =5V RS=10kΩ, V _{DD} =10V RS=50kΩ, V _{DD} =15V		1.50 1.50 1.50	2.2 2.2 2.2	V V V
	Linowość	RS=50kΩ VCO _{IN} =2.5V±0.3V, V _{DD} =5V VCO _{IN} =5V±2.5V, V _{DD} =10V VCO _{IN} =7.5V±5V, V _{DD} =15V		0.1 0.6 0.8		% % %
Dioda Zenera						
V _Z	Napięcie diody Zenera CD4046BM CD4046BC	I _Z =50μA	6.7 6.3	7.0 7.0	7.3 7.7	V V
R _Z	Rezystancja dynamiczna diody Zenera	I _Z =1mA		100		Ω

¹⁾ α - proporcjonalność

Informacje projektowe.

Przy projektowaniu urządzeń z wykorzystaniem układu CD4046B należy pamiętać, że wartości elementów zewnętrznych muszą być wzięte z następujących przedziałów: $R_1, R_2 \geq 10k\Omega$, $R_s \geq 10k\Omega$, $C_1 \geq 50pF$.

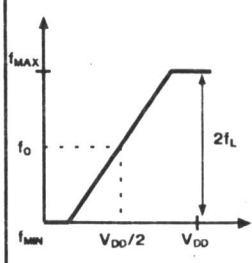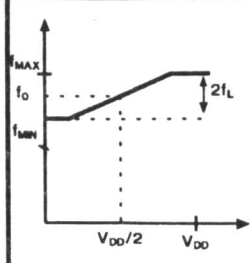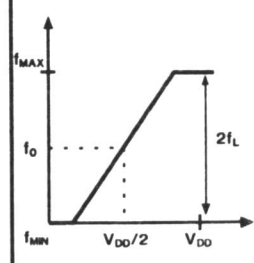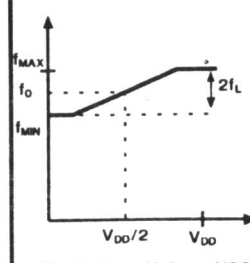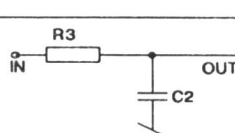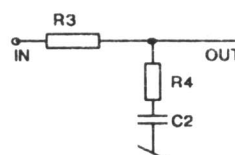Podstawowe własności	I Komparator fazowy		II Komparator fazowy	
	VCO bez ograniczenia pasma $R_2=\infty$	VCO z ograniczeniem pasma	VCO bez ograniczenia pasma $R_2=\infty$	VCO z ograniczeniem pasma
Częstotliwość VCO	 Napięcie wejściowe VCO	 Napięcie wejściowe VCO	 Napięcie wejściowe VCO	 Napięcie wejściowe VCO
Brak sygnału na wejściu Signal IN	$f=f_0$		$f=f_{MIN}$	
Zakres trzymania $2f_L$	$2f_L=f_{MAX} - f_{MIN}$			
Zakres chwytania $2f_c$			$f_c=f_L$	
Dobór elementów pętli filtra dolnoprzepustowego				
Kąt przesunięcia fazowego między wejściami Sig. i Comp.	90° dla f_0 ok. 0° dla f_{MIN} ok. 180° dla f_{MAX}		zawsze 0°	
Synchronizacja harmonicznych częst. środkowej	jest		brak	
Odporność na zakłócenia	duża		mała	

$R_1=3k\Omega$ układ HC4046 pracuje typowo aż do 18MHz, przy wydajności prądowej wyjścia 10mA. Wartości 10nF i 1M Ω dają częstotliwość 20Hz.


Witold Dąbrowski

Literatura:


1. XR-S200 data sheet, Exar Data Book.
2. Electronics World + Wireless World, September 1991.
3. National Semiconductor, CMOS Logic Databook, 1988.

4. J.Borczyński, P.Dumin, A.Mliczewski - Podzespoły elektroniczne, Półprzewodniki. Poradnik WKŁ W-wa 1990.


5. ELRAD Z/1989.

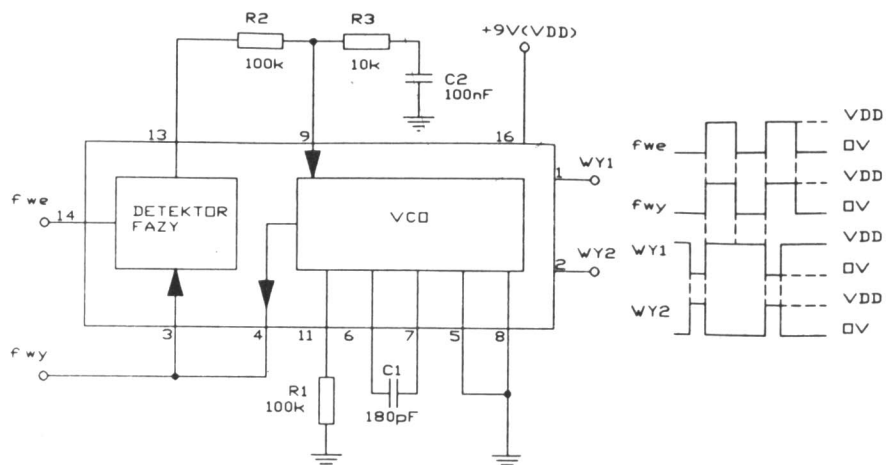


Rys. 14

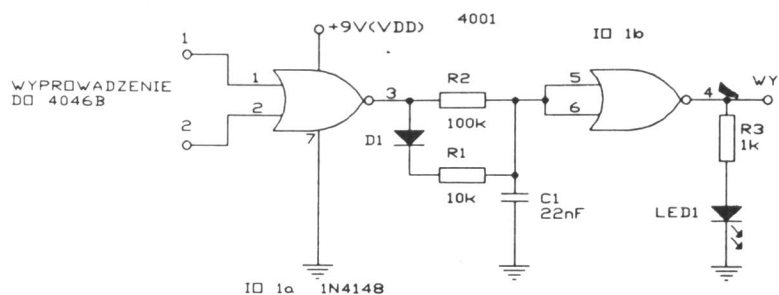


Rys. 15

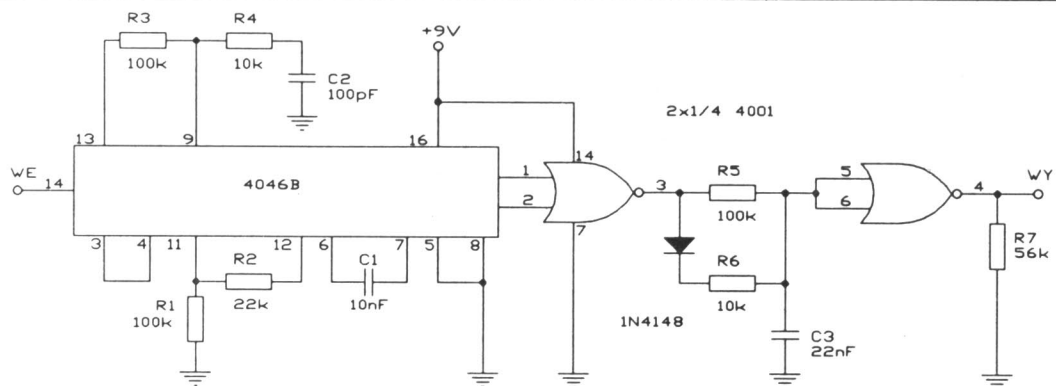

Rys. 16

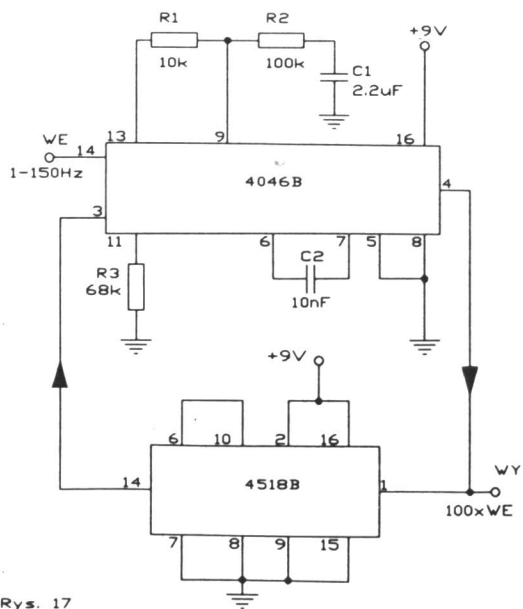

Rys. 17

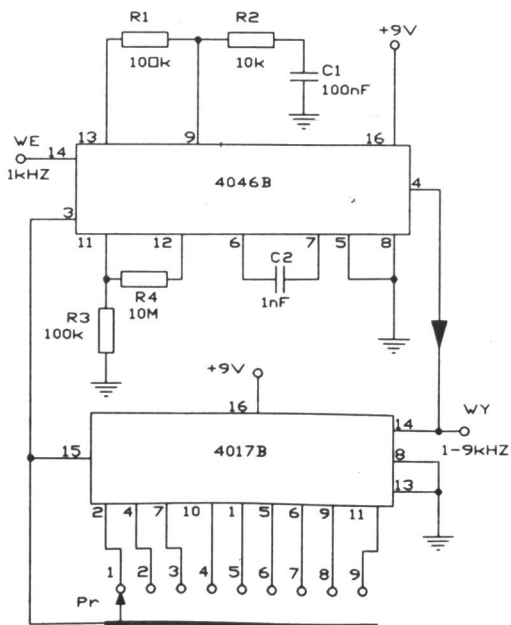

Rys. 18

4-krotna 2-wejściowa bramka AND

Spełnia funkcję (w algebrze Boolea)

$$Y = A \cdot B \text{ lub } Y = \overline{A+B}$$

74HC08

Bezwzględna max.wartość w normalnych warunkach pracy

Napięcie zasilania, V_{CC}-0.5 do 7V

Prąd wejściowy, $I_{IK}(V_I = 0 \text{ lub } V_I = V_{CC})$ $\pm 20\text{mA}$

Prąd wyjściowy, $I_{OK}(V_O = 0 \text{ lub } V_O = V_{CC})$ $\pm 20\text{mA}$

Prąd wyjściowy przy pracy ciągłej, $I_O(V_O = 0 \text{ do } V_{CC})$ $\pm 25\text{mA}$

Prąd przy pracy ciągłej poprzez V_{CC} lub GND..... $\pm 50\text{mA}$

Zakres temperatury pracy.....-65°C do 150°C

Tabela funkcji

WEJŚCIE		WYJŚCIE
A	B	Y
H	H	H
L	X	L
X	L	L

Charakterystyczne wartości w normalnych warunkach pracy

PARAMETR	WARUNKI PRACY	V_{CC}	TA=25°C			SN 74HC08		JEDN.
			MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
V_{OH}	$V_I = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OH} = -20\mu A$	2V	1.9	1.998		1.9		V
		4.5V	4.4	4.499		4.4		
		6V	5.9	5.999		5.9		
	$V_I = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OH} = -4\text{mA}$	4.5V	3.98	4.30		3.84		
	$V_I = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OH} = -5.2\text{mA}$	6V	5.48	5.80		5.34		
V_{OL}	$V_I = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OL} = 20\mu A$	2V		0.002	0.1		0.1	V
		4.5V		0.001	0.1		0.1	
		6V		0.001	0.1		0.1	
	$V_I = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OL} = 4\text{mA}$	4.5V		0.17	0.28		0.33	
	$V_I = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OL} = 5.2\text{mA}$	6V		0.15	0.28		0.33	
I_I	$V_I = V_{CC} \text{ lub } 0$	6V		± 0.1	± 100		± 1000	nA
I_{CC}	$V_I = V_{CC} \text{ lub } 0, I_O = 0$	6V			2		20	μA
C_i		2 do 6V		3	10		10	pF


Charakterystyczne parametry czasów przełączeń w normalnych warunkach pracy.

PARAMETR	OD (WEJŚCIE)	DO (WYJŚCIE)	V_{CC}	TA=25°C			SN 74HC08		JEDN.
				MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
t_{pd}	A lub B	Y	2V		50	100		125	ns
			4.5V		10	20		25	
			6V		8	17		21	
t_t		Y	2V		38	75		95	ns
			4.5V		8	15		19	
			6V		6	13		16	

Zalecane warunki pracy

		SN 74HC08			JEDN.
		MIN	NOM	MAX	
V_{CC}		2	5	6	V
V_{IH}	$V_{CC} + 2V$	1.5			V
	$V_{CC} + 4.5V$	3.15			
	$V_{CC} + 6V$	4.2			
V_{IL}	$V_{CC} + 2V$	0		0.3	V
	$V_{CC} + 4.5V$	0		0.9	
	$V_{CC} + 6V$	0		1.2	
V_I		0		V_{CC}	V
V_O		0		V_{CC}	V
t_t	$V_{CC} + 2V$	0		1000	ns
	$V_{CC} + 4.5V$	0		500	
	$V_{CC} + 6V$	0		400	
T_A		-40		85	°C

Opis wyprowadzeń

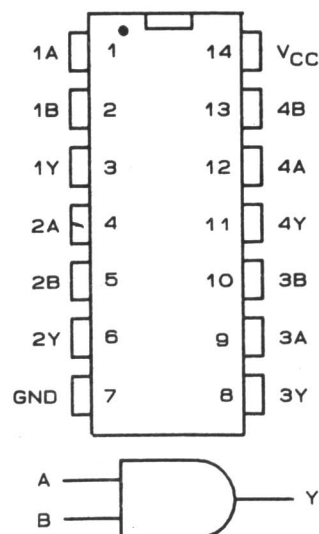

4-krotna 2-wejściowa bramka NAND z OC

Spełnia funkcję (w algebrze Boolea)

$$Y = A \cdot B \text{ lub } Y = \overline{A \cdot B}$$

74HC09

Bezwzględna max. wartość w normalnych warunkach pracy

Napięcie zasilania, V_{CC}-0.5 do 7V

Prąd wejściowy, I_{IK} ($V_I = 0$ lub $V_I > V_{CC}$)..... $\pm 20\text{mA}$

Prąd wyjściowy, I_{OK} ($V_O = 0$ lub $V_O > V_{CC}$)..... $\pm 20\text{mA}$

Prąd wyjściowy przy pracy ciągłej, I_O ($V_O = 0$ do V_{CC})..... $\pm 25\text{mA}$

Prąd przy pracy ciągłej poprzez V_{CC} lub GND..... $\pm 50\text{mA}$

Zakres temperatury pracy.....-65°C do 150°C

Tabela funkcji

WEJŚCIE		WEJŚCIE Y
A	B	
H	H	H
L	X	L
X	L	L

Charakterystyczne wartości w normalnych warunkach pracy

PARAMETR	WARUNKI PRACY	V_{CC}	TA=25°C			SN 74HC09		JEDN.
			MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
I_{OH}	$V_I = V_{IH}$ lub V_{IL} , $V_O = V_{CC}$	6V		0.01	0.5		5	μA
V_{OL}	$V_I = V_{IH}$ lub V_{IL} , $I_{OL} = 20\mu\text{A}$	2V		0.002	0.1		0.1	V
		4.5V		0.001	0.1		0.1	
		6V		0.001	0.1		0.1	
	$V_I = V_{IH}$ lub V_{IL} , $I_{OL} = 4\text{mA}$	4.5V		0.17	0.26		0.33	
	$V_I = V_{IH}$ lub V_{IL} , $I_{OL} = 5.2\text{mA}$	6V		0.15	0.26		0.33	
I_I	$V_I = V_{CC}$ lub 0	6V		± 0.1	± 100		± 1000	nA
I_{CC}	$V_I = V_{CC}$ lub 0, $I_O = 0$	6V			2		20	μA
C_I		2 do 6V		3	10		10	pF


Charakterystyczne parametry czasów przełączeń w normalnych warunkach pracy.

PARAMETR	OD (WEJŚCIE)	DO (WYJŚCIE)	V_{CC}	TA=25°C			SN 74HC09		JEDN.
				MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
t_{PLH}	A lub B	Y	2V		60	105		131	ns
			4.5V		13	25		31	
			6V		10	23		27	
t_{PHL}	A lub B	Y	2V		50	100		125	ns
			4.5V		10	20		25	
			6V		8	17		21	
t_i		Y	2V		38	75		95	
			4.5V		8	15		19	
			6V		6	13		16	

Zalecane warunki pracy

		SN 74HC09			JEDN.
		MIN	NOM	MAX	
V_{CC}		2	5	6	V
V_{IH}	$V_{CC} = 2\text{V}$	1.5			V
	$V_{CC} = 4.5\text{V}$	3.15			
	$V_{CC} = 6\text{V}$	4.2			
V_{IL}	$V_{CC} = 2\text{V}$	0		0.3	V
	$V_{CC} = 4.5\text{V}$	0		0.9	
	$V_{CC} = 6\text{V}$	0		1.2	
V_I		0		V_{CC}	V
V_O		0		V_{CC}	V
t_i	$V_{CC} = 2\text{V}$	0		1000	ns
	$V_{CC} = 4.5\text{V}$	0		500	
	$V_{CC} = 6\text{V}$	0		400	
T_A		-40		85	°C

Opis wyprowadzeń

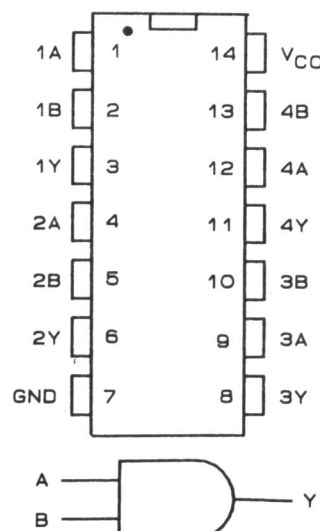

3-krotna 3-wejściowa bramka NAND

Spełnia funkcję (w algebrze Boolea)

$$Y = \overline{A \cdot B \cdot C} \text{ lub } Y = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

74HC10

Bezwzględna max.wartość w normalnych warunkach pracy

Napięcie zasilania, V_{CC}-0.5 do 7V

Prąd wejściowy, $I_{ik}(V_i = 0 \text{ lub } V_i = V_{CC})$ $\pm 20\text{mA}$

Prąd wyjściowy, $I_{ok}(V_o = 0 \text{ lub } V_o = V_{CC})$ $\pm 20\text{mA}$

Prąd wyjściowy przy pracy ciągłej, $I_o(V_o = 0 \text{ do } V_{CC})$ $\pm 25\text{mA}$

Prąd przy pracy ciągłej poprzez V_{CC} lub GND..... $\pm 50\text{mA}$

Zakres temperatury pracy.....-65°C do 150°C

Tabela funkcji

WEJŚCIE			WEJŚCIE Y
A	B	C	
H	H	H	L
L	X	X	H
X	L	X	H
X	X	L	H

Charakterystyczne wartości w normalnych warunkach pracy

PARAMETR	WARUNKI PRACY	V_{CC}	TA=25°C			SN 74HC10		JEDN.
			MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
V_{OH}	$V_i = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OH} = -20\mu A$	2V	1.9	1.998		1.9		V
		4.5V	4.4	4.499		4.4		
		6V	5.9	5.999		5.9		
	$V_i = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OH} = -4\text{mA}$	4.5V	3.98	4.30		3.84		
V_{OL}	$V_i = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OL} = 20\mu A$	2V		0.002	0.1		0.1	V
		4.5V		0.001	0.1		0.1	
		6V		0.001	0.1		0.1	
	$V_i = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OL} = 4\text{mA}$	4.5V		0.17	0.26		0.33	
I_i	$V_i = V_{CC} \text{ lub } 0$	6V		± 0.1	± 100		± 1000	nA
		6V			2		20	μA
I_{CC}	$V_i = V_{CC} \text{ lub } 0, I_o = 0$	6V						μA
C_i		2 do 6V		3	10		10	pF


Charakterystyczne parametry czasów przełączeń w normalnych warunkach pracy.

PARAMETR	OD (WEJŚCIE)	DO (WYJŚCIE)	V_{CC}	TA=25°C			SN 74HC10		JEDN.
				MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
t_{pd}	A, B, lub B	Y	2V		35	95		120	ns
			4.5V		10	19		24	
			6V		9	16		20	
t_l		Y	2V		23	75		95	ns
			4.5V		6	15		19	
			6V		5	13		16	

Zalecane warunki pracy

		SN 74HC10			JEDN.
		MIN	NOM	MAX	
V_{CC}		2	5	6	V
V_{IH}	$V_{CC} = 2V$	1.5			V
	$V_{CC} = 4.5V$	3.15			
	$V_{CC} = 6V$	4.2			
V_{IL}	$V_{CC} = 2V$	0		0.3	V
	$V_{CC} = 4.5V$	0		0.9	
	$V_{CC} = 6V$	0		1.2	
V_i		0		V_{CC}	V
V_o		0		V_{CC}	V
t_l	$V_{CC} = 2V$	0		1000	ns
	$V_{CC} = 4.5V$	0		500	
	$V_{CC} = 6V$	0		400	
T_A		-40		85	°C

Opis wyprowadzeń

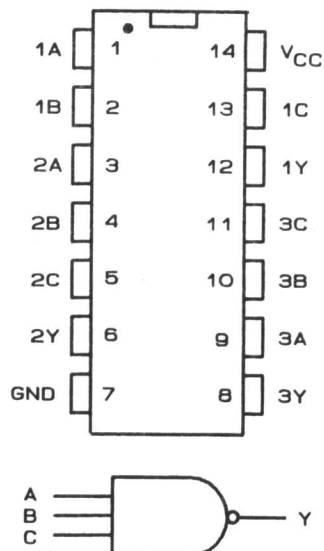

3-krotna 3-wejściowa bramka AND

Spełnia funkcję (w algebrze Boole'a)

$$Y = A \cdot B \cdot C \text{ lub } Y = \overline{A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$$

74HC11

Bezwzględna max. wartość w normalnych warunkach pracy

Napięcie zasilania, V_{CC}-0.5 do 7V

Prąd wejściowy, $I_{ik}(V_i = 0 \text{ lub } V_i > V_{CC})$ $\pm 20\text{mA}$

Prąd wyjściowy, $I_{ok}(V_o = 0 \text{ lub } V_o > V_{CC})$ $\pm 20\text{mA}$

Prąd wyjściowy przy pracy ciągłej, $I_o(V_o = 0 \text{ do } V_{CC})$ $\pm 25\text{mA}$

Prąd przy pracy ciągłej poprzez V_{CC} lub GND..... $\pm 50\text{mA}$

Zakres temperatury pracy.....-65°C do 150°C

Tabela funkcji

WEJŚCIE			WYJŚCIE
A	B	C	Y
H	H	H	H
L	X	X	L
X	L	X	L
X	X	L	L

Charakterystyczne wartości w normalnych warunkach pracy

PARAMETR	WARUNKI PRACY	V_{CC}	TA=25°C			SN 74HC11		JEDN.
			MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
V_{OH}	$V_i = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OH} = -20\mu\text{A}$	2V	1.9	1.998		1.9		V
		4.5V	4.4	4.499		4.4		
		6V	5.9	5.999		5.9		
	$V_i = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OH} = -4\text{mA}$	4.5V	3.98	4.30		3.84		
	$V_i = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OH} = -5.2\text{mA}$	6V	5.48	5.80		5.34		
V_{OL}	$V_i = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OL} = 20\mu\text{A}$	2V		0.002	0.1		0.1	V
		4.5V		0.001	0.1		0.1	
		6V		0.001	0.1		0.1	
	$V_i = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OL} = 4\text{mA}$	4.5V		0.17	0.26		0.33	
	$V_i = V_{IH} \text{ lub } V_{IL}, I_{OL} = 5.2\text{mA}$	6V		0.15	0.26		0.33	
I_i	$V_i = V_{CC} \text{ lub } 0$	6V		± 0.1	± 100		± 1000	nA
I_{CC}	$V_i = V_{CC} \text{ lub } 0, I_o = 0$	6V			2		20	μA
C_i		2 do 6V		3	10		10	pF


Charakterystyczne parametry czasów przełączeń w normalnych warunkach pracy.

PARAMETR	OD (WEJŚCIE)	DO (WYJŚCIE)	V_{CC}	TA=25°C			SN 74HC11		JEDN.
				MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
t_{pd}	A, B, lub B	Y	2V		35	100		125	ns
			4.5V		10	20		25	
			6V		8	17		21	
t_i		Y	2V		25	75		95	ns
			4.5V		7	15		19	
			6V		5	13		16	

Zalecane warunki pracy

		SN 74HC11			JEDN.
		MIN	NOM	MAX	
V_{CC}		2	5	6	V
V_{IH}	$V_{CC} = 2\text{V}$	1.5			V
	$V_{CC} = 4.5\text{V}$	3.15			
	$V_{CC} = 6\text{V}$	4.2			
V_{IL}	$V_{CC} = 2\text{V}$	0		0.3	V
	$V_{CC} = 4.5\text{V}$	0		0.9	
	$V_{CC} = 6\text{V}$	0		1.2	
V_i		0		V_{CC}	V
V_o		0		V_{CC}	V
t_i	$V_{CC} = 2\text{V}$	0		1000	ns
	$V_{CC} = 4.5\text{V}$	0		500	
	$V_{CC} = 6\text{V}$	0		400	
T_A		-40		85	°C

Opis wyprowadzeń

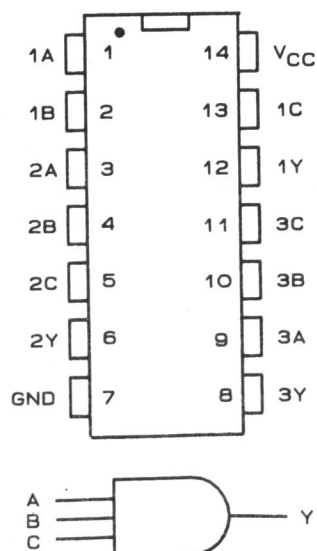

Pętla fazowa ze zmiennym przesunięciem fazy

Poprzez umyślną zmianę napięcia stałego w obwodzie sygnału błędu pętli fazowej można zmienić przesunięcie fazy między sygnałem wejściowym, a sygnałem sprzężenia zwrotnego, który steruje detektor fazy. Układ z rys.1 przesuwa fazę w zakresie $\pm 160^\circ$ przy częstotliwości sygnału odniesienia 1-10 kHz. Ponieważ w pętli zastosowany jest integrator, to raz ustawione przesunięcie pozostaje stałe w całym zakresie częstotliwości.

Wyzwalany zboczem dodatnim detektor częstotliwościowo-fazowy wewnętrzny CD4046B porównuje częstotliwość i fazę wejściowego sygnału odniesienia z sygnałem zwrotnym z licznika 74HC193. Wypełnienie przebiegu wejściowego może być dowolne, gdyż detektor jest wyzwalany zboczem. Jeżeli dodatnie zbocze sygnału wejściowego wyprzedza dodatnie zbocze syg-


nału zwrotnego, to wyjście wzmacniacza IC1 pozostaje w przedziale czasu między tymi zboczami, na poziomie niższego napięcia zasilającego. Jeśli dodatnie zbocze sygnału pierwotnego jest opóźnione względem dodatniego zbocza sygnału zwrotnego, to wyjście IC1 pozostaje w przedziale czasu między tymi zboczami, na poziomie wyższego napięcia zasilającego. Następnie, w obu przypadkach, wraca do 2,5V, aż do kolejnego dodatniego zbocza sygnału wejściowego w przypadku pierwszym lub dodatniego zbocza sygnału zwrotnego w przypadku drugim. Zastosowanie poczwórnego układu LMC660C CMOS pozwala uzyskać dynamiczną pętlę ze zmianą napięcia błędu prawie w całym zakresie 0+5V. Potencjometr nastawczy 20k Ω powoduje zmianę przesunięcia fazy, ponieważ średnie napięcie impulsów na wyjściu

IC1 musi się zmieniać tak, aby utrzymać wymuszoną sprzężeniem zwrotnym stałą wartość 2,5V na wejściu odwracającym IC2. Jednostkowe wzmocnienie stałoprądowe prowadzi do stabilizacji pętli. Na wejście detektora fazy jest podawany sygnał z VCO podzielony przez 16.

mgr inż. Robert Krzysztofek

Opracowano na podstawie:

EDN No.22, October 24, 1991.

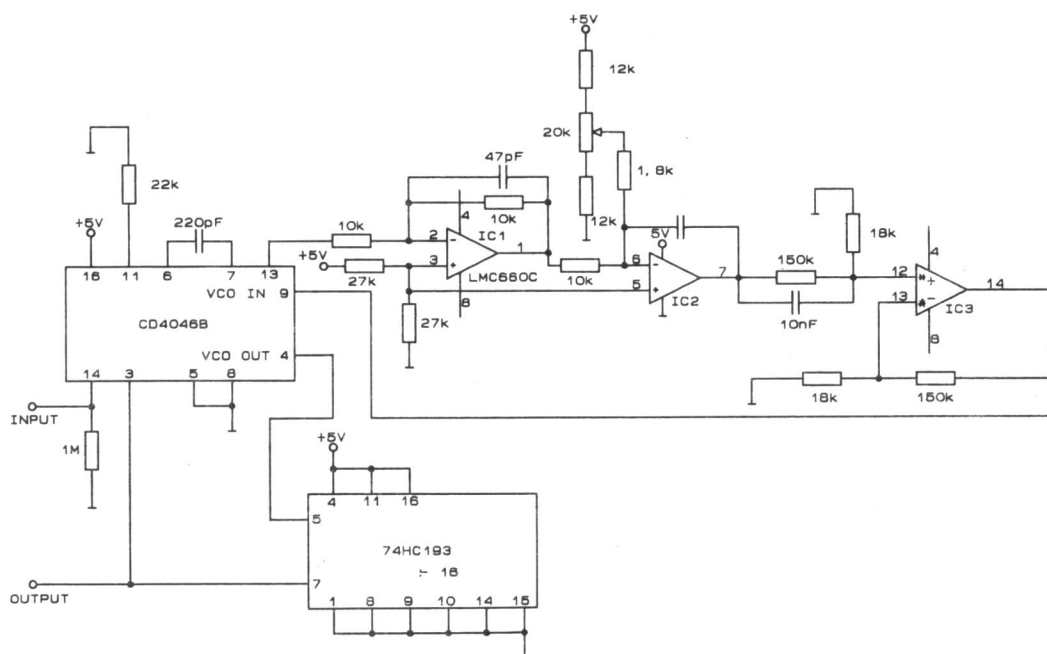

Rys. 1 Sterowany przesuwnik fazowy $\pm 160^\circ$

Generator FSK

Można zbudować bardzo niskim kosztem prosty generator FSK (ang. frequency shift keying) na dwóch układach scalonych tzn. LM1458-podwójny wzmacniacz operacyjny oraz SCL4016-poczwórny analogowy komutator. Jest to wygodna metoda, jeżeli bardzo drogie specjalizowane układy generatorów FSK są nam niedostępne.

Na układzie LM1458 zbudowano

dwa generatory w oparciu o mostek Wiena, które generują dwie dyskretne częstotliwości f_1 i f_2 , odpowiadające binarnym cyfrom 0 i 1-rys.1. Dwa analogowe przetłaczniiki wewnątrz komutatora SCL4016 przepuszczają na wyjście tylko ten sygnał (f_1 bądź f_2), który odpowiada aktualnie wartości bitu w wejściowym strumieniu danych (tzn. 0 albo 1). Jeden z przetłaczniików w SCL4016 pracuje jako inwerter, aby


umożliwić wyjście tylko jednej z dwóch częstotliwości, tej która jest związana z wartością bitu wejściowego. Ponieważ częstotliwość przełączania jest ograniczona przez komutator SCL4016 do około 40MHz, to obwód generatora FSK może być spokojnie przystosowany do dużych częstotliwości (ale mniejszych od 40MHz).

Dwie częstotliwości f_1 i f_2 zasadniczo zależą od wartości odpowiednio R i R' . Wartość R_f oraz R_f' powinna być nieznacznie większa od wartości, przy których generator z mostkiem Wiena zaczyna oscylować.

mgr inż. Aleksander Rode

Opracowano na podstawie:

Electronic Design 16/89.

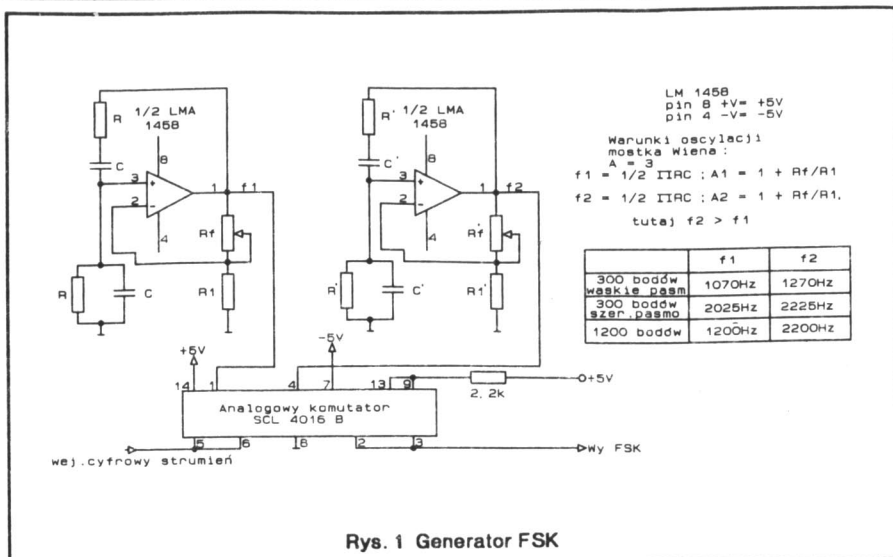


Programowany filtr aktywny

Przetłacznik CMOS, łącząc rezystor R z kondensatorem C na krótkie przedziały czasu, zwiększa efektywnie wartość rezystora. Stosując układ CD4066B można uzyskać zwiększenie rezystancji o czynnik 10000. Obwód z przełączaną rezystancją pracuje zarówno w układzie RC jak i CR.



Typowym zastosowaniem może być np. wzmacniacz audio o pojemnościowym sprzężeniu międzystopniowym i częstotliwości granicznej np. 160Hz. Można obniżyć tę częstotliwość do 20Hz przez zwielokrotnienie 8 razy wejściowego rezystora stopnia sterowanego. Tym sposobem można użyć w takim wzmacniaczu kondensator mniejszy, bardziej stabilny i o mniejszej upływności. Nie należy mylić obwodu z przełączaną rezystancją z obwodem o przełączanej pojemności. Ten ostatni zwiększa stałą czasową RC umieszczając kondensator w pętli sprzężenia zwrotnego, co powoduje wzrost prądu ładującego w wyniku wzmacniania działania obwodu. Dużą wadą takiego rozwiązania jest to, że pojemność wielokrotnie wzrasta, a napięcie pracy obwodu redukuje się do miliwoltów. Nie można również stosować wtedy układu CR.


Rys.1 przedstawia dwa podstawowe obwody z przełączaną rezystancją: CR (a) i RC (b). Szybkie zamykanie i otwieranie przetłacznika obniża średni prąd płynący przez rezystor, co efektywnie zwiększa rezystancję obwodu. Rys.2 pokazuje poglądową krzywą zależności współczynnika zwielokrotnienia rezystora od wypełnienia sygnału

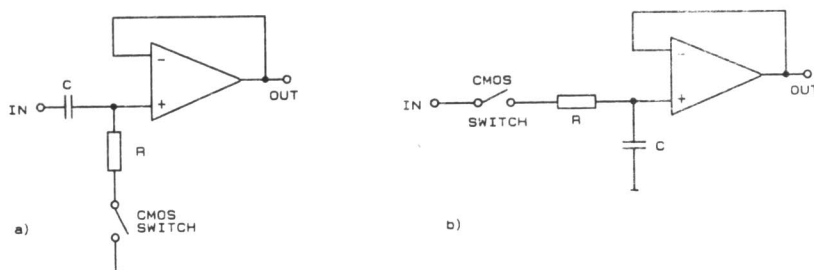przełączającego. Częstotliwość przełączania powinna być przynajmniej dwa razy wyższa od częstotliwości sygnału z jakim obwód będzie pracował. Na rys.3 mamy przedstawiony stopień z przełączaną rezystancją w układzie CR. Impulsy przełączające generuje timer 555. Zmieniając R_1 między 10kΩ a 22MΩ zmieniamy okres im-



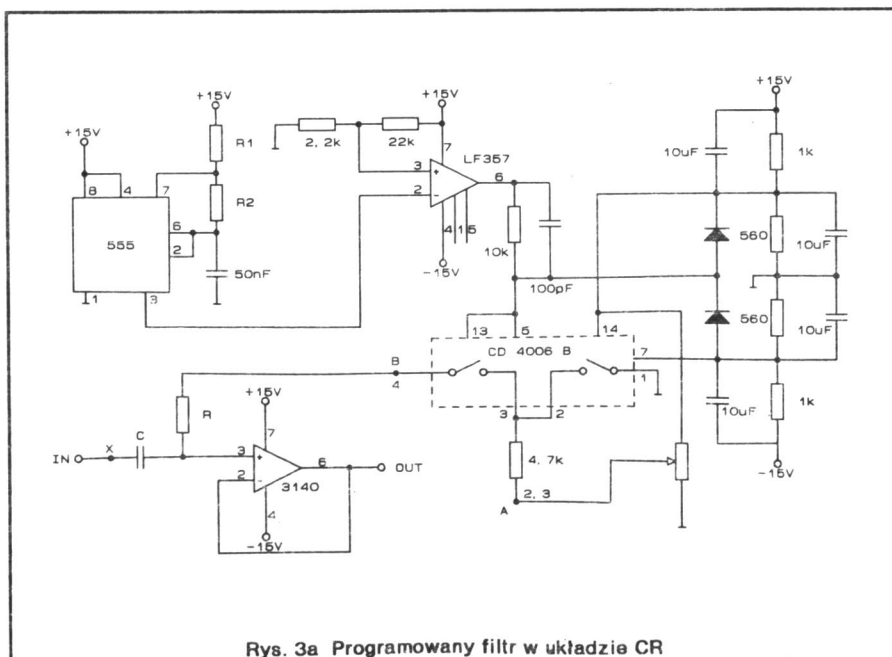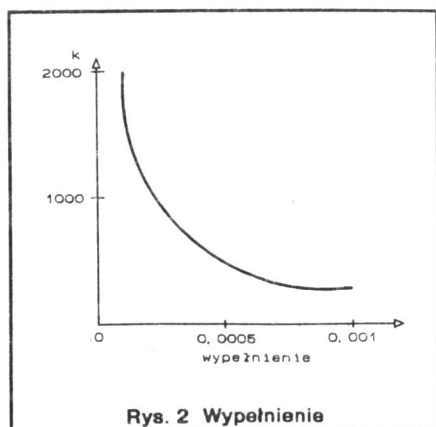Rys. 1 Podstawowe układy z połączoną rezystancją



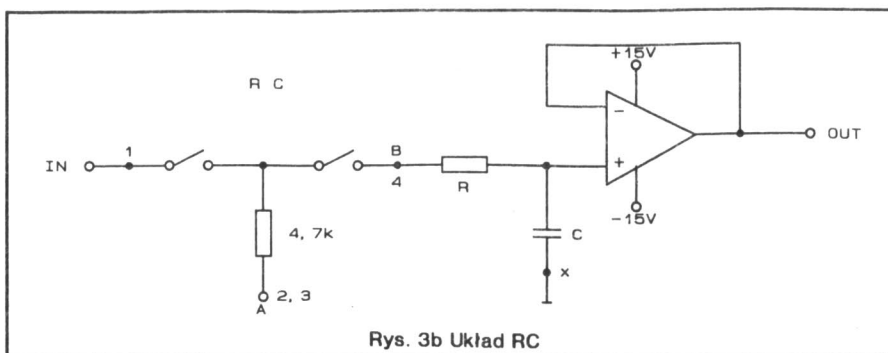

nieznaczące niezrównoważenie wzmacniacza. Zero na wyjściu uzyskujemy wówczas przy pomocy potencjometru R3.

mgr inż. Robert Krzysztofek

Opracowano na podstawie:
EDN No.17.

pulsów przełączających od 350 μ s do 4ms. Podobnie, zmieniając R2 od 100 Ω do 100k Ω , zmieniamy okres impulsów od 4 μ s do 4ms. Układ CMOS zasilany jest napięciem \pm 5V poprzez dzielnik z zasilacza \pm 15V. Diody zabezpieczają wejścia sterujące przełącznika przed przekroczeniem napięcia. IC1 jest wzmacniaczem operacyjnym BiCMOS połączonym w układzie wtórnika napięciowego, którego impedancja wejścio-

wa przekracza 500M Ω . Tak wysoka impedancja wejściowa nie będzie wpływać na zwielokrotnianą rezystancję. Wzmacniacz operacyjny pracuje z sygnałami \pm 5V, a jego górna częstotliwość graniczna przekracza 5MHz. Wewnątrz rys.3 przedstawiono możliwość zastosowania układu RC. W obu rozwiązaniach, jeśli R jest z zakresu M Ω , a szerokość impulsów przełączających jest mała, będzie występować

Synteza dźwięków – dokończenie

Programowa realizacja syntezy dźwięków.

Mapa pamięci

0000 (Hex) + 07FF (Hex) - pamięć stała EPROM

Adresy urządzeń zewnętrznych

C/D B/A

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

0 0 0 0 0 0 0 0 - adres rejestru danych PA Z80 PIO

0 0 0 0 0 0 0 1 - adres rejestru danych PB

0 0 0 0 0 0 1 0 - adres rejestru sterującego PA

0 0 0 0 0 0 1 1 - adres rejestru sterującego PB

Układ Z80 PIO został zaprogramowany w konfiguracji

PA - tryb 0 wyjście

PB - tryb 3 (bitowy)

Wszystkie bity wejściowe portu B zgłaszają przerwanie INT jeśli tylko ich stan zmieni się ze stanu wysokiego na niski. Program obsługi przerwania INT umieszczony jest w pamięci pod adresem 0100. Port B układu Z80 PIO zgłasza przerwanie w trybie 2

(Hex)

0000 Start: DI - zablokowanie przerwań INT

LD HL, 0200 - do HL tablica skwantowanej sinusoidy

LD A, 01 - do akumulatora bajt 01

LD I, A - do rejestru wektora przerwań INT wpisany starszy bajt programu obsługi przerwania INT

LD A, 00 - do akumulatora bajt 00

OUT 03, A - do rejestru sterującego PB wpisany wektor przerwań, będący młodszym bajtem adresu programu obsługi przerwania INT

LD A, 0F - do akumulatora bajt

OUT 02, A - do rejestru sterującego PA słowo ustalające port A jako wyjście

LD A, CF - do akumulatora bajt CF

OUT 03, A - do rejestru sterującego PB słowo sterujące ustalające tryb 3 portu PB

LD A, 00 - do akumulatora bajt 00

OUT 03, A - wybór linii portu B jako wejścia

LD A, 17

OUT 03, A - do rejestru sterującego PB słowo sterujące dla systemu generacji przerwań (realizowana funkcja OR generacji przerwania przy stanie niskim linii wejściowych)

LD A, 00

OUT 03, A - wszystkie linie wejściowe mogą generować przerwanie INT

LD A, 87

OUT 03, A - odblokowanie przerwań pochodzących od Z80 PIO

IM2 - wybór trybu 2 przerwań INT

W pamięci EPROM począwszy od adresu 0100 umieszczony jest program obsługi przerwania INT. Po inicjalizacji systemu przedstawionego wyżej system wykonuje rozkaz NOP - (nic nie rób) tak długo, aż nie nastąpi wciśnięcie jakiegokolwiek przełącznika 8 x switch.

PĘTLA OCZEKIWANIA: NOP

JMP PĘTLA OCZEKIWANIA.

Jeżeli nastąpiło przełączenie przełącznika procesor przechodzi do programu obsługi przerwania INT:

~ (Hex)

0100	IN A, (01)	- do akumulatora prześlij stan linii wejściowej portu PB
	BIT 0, A	- sprawdzenie czy wciśnięto przełącznik C
	JZ Generuj ton C	- jeśli tak, to skocz do programu generującego ton C
	BIT 1, A	- jeśli nie przełącznik C to czy przełącznik D
	JZ Generuj ton D	- jeśli tak, to skocz do programu generującego ton D
	BIT 2, A	
	JZ Generuj ton E	
	BIT 3, A	
	JZ Generuj ton F	
	BIT 4, A	
	JZ Generuj ton G	
	BIT 5, A	
	JZ Generuj ton A	
	BIT 6, A	
	JZ Generuj ton H	
	JMP Generuj ton C	

Po stwierdzeniu, który z przełączników wygenerował przerwanie procesor przechodzi do programu generacji danego dźwięku. Program generacji dźwięków składa się z dwóch członów. Pierwszy człon zawiera podaną w Tabeli 2 odpowiednią liczbę taktów "pustych", które razem z drugim członem programu umożliwiają wysłanie do przetwornika C/A DAC 0808 kolejnych bajtów skwantowanej sinusoidy z taką częstotliwością, aby po przetworzeniu na sygnał analogowy uzyskać właściwy ton (częstotliwości tonów podane są w Tabeli 1). Tak więc podprogramy generujące tony C, D, E, F, G, A, H, C różnią się więc tylko ilością "pustych" taktów, uzyskiwanych przez realizację konkretnych rozkazów procesora Z80 (np. rozkaz NOP - trwa 4 takty zegarowe).

Program generujący dowolny ton.

POCZ 1: LD BC, 0000

NOP

POCZ:

- ilość "pustych" taktów - "pustych" rozkazów

LD A, (HL) - do akumulatora bajt pierwszej próbki

OUT 00, A - wyślij go do portu A

INR L - zwiększ rejestr L o jeden (adres następnego bajtu)

CP 10 - czy wygenerowano 10 bajtów (pełną sinusoidę?)

JNZ POCZ 1 - jeśli nie to skocz do POCZ 1

EI - odblokowanie przerwań INT

LD HL, 0200 - jeśli tak to do pary HL adres tablicy kolejnych bajtów skwantowanej sinusoidy

JMP POCZ - skocz do etykiety POCZ.

mgr inż. D.Bieńkowski


Wykorzystanie idealnego przetwornika I/U jako fotometru

Na Rys.1 przedstawiony jest schemat takiego przetwornika prądu na napięcie. W układzie tym potencjał wejścia podtrzymywany jest ściśle na poziomie potencjału ziemi. Wejście odwracające posiada quasi zero; tak jak fotodiody może wytwarzać potencjał równy najwyżej kilku dziesiątkom wolta. Układ ten zapewnia przetworzenie prądu na napięcie w stosunku 1V na 1 μ A prądu wejściowego.

Na Rys.2 przedstawiony jest schemat prostego fotometru. Rezystor R1 eliminuje wpływ wejściowego prądu po-

czątkowego. Rezystor R2 ustala współczynnik przenoszenia równy stosunkowi 1V napięcia wyjściowego do 1 μ A prądu wejściowego. Rezystor R3 służy do regulacji wejściowego napięcia przesunięcia.

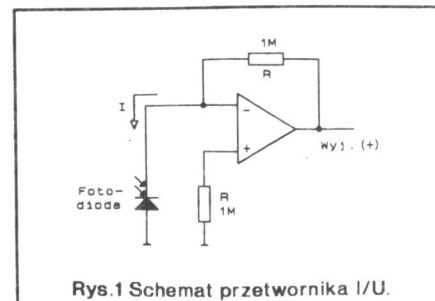Układ może być zasilany z akumulatorów. Układ będzie lepiej pracował przy małym poziomie światła jeśli wykorzystać włączenie fotodiody jak na Rys.3.




Rys.1 Schemat przetwornika I/U.


Opracowano na podstawie:

Paul Horowitz Winfield Hill "The art of electronics" 1980

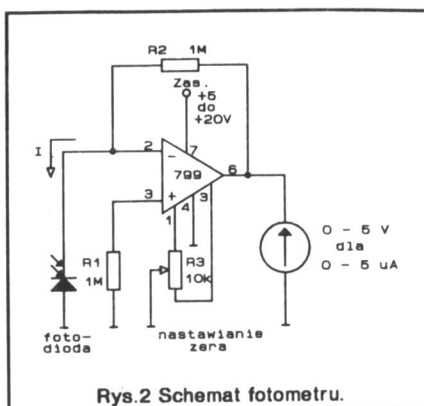Z. Kulka M. Nadachowski "Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania" WTN W-wa 1982



Rys.2 Schemat fotometru.

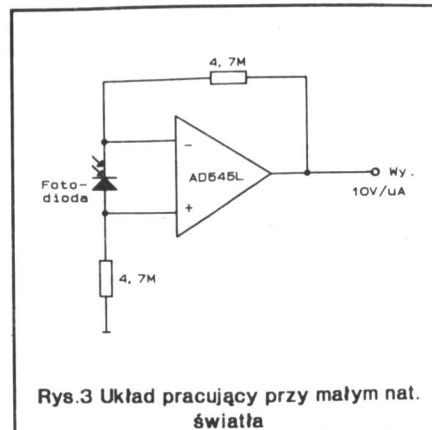

Rys.3 Układ pracujący przy małym nat. światła

Układ do pomiaru małych rezystancji

Większość popularnych przenośnych multimetrów cyfrowych (3,5 cyfry) posiada najniższy zakres pomiaru rezystancji 199,9 Ω . Pomiar małych wartości rezystancji (rzędu 1 Ω) będzie obarczony dużym błędem. Przedstawiony poniżej układ [1] jest próbą rozwiązania tego problemu. Umożliwia uzyskanie "zakresu" 1,999 Ω . Wartość rezystancji jest mierzona na zakresie 2V DC (1,999 V). Układ (rys.1) zbudowany jest w oparciu o popularny (także u nas) poczwórny wzmacniacz operacyjny TL 084 firmy Texas Instruments. Wzmacniacz A tworzy generator przebiegu prostokątnego o częstotliwości ok.300 Hz i współczynniku wypełnienia 50%. Dioda Zenera D1 jest tak dobrana, aby uzyskać przebieg prostokątny o wartości ok.6 Vp-p. Rx jest rezystorem mierzonym. Wzmacniacz operacyjny B tworzy zmienneprądowy wzmacniacz o wzmocnieniu 10 ($-R8/R7$). Wzmacniacz operacyjny

C tworzy tzw. prostownik idealny o wzmocnieniu 10 ($1+R11/R10$). Wzmacniacz D tworzy wzmacniacz prądu stałego o wzmocnieniu $1+R13/R12$. Elementy R14, C3 to wyjściowy filtr dolnoprzepustowy. Rezystor Ra (0,5 Ω) dostarcza sygnał odniesienia dla wzmacniacza. Gdy $R_x=0$, Ra wystawia sygnał 1mVp-p na wejście wzmacniacza B. Gdyby $R_a=0$, to dla bardzo małej wartości R_x szumy wzmacniacza B mogłyby zamaskować słaby sygnał wejściowy. Potencjometrem montażowym R15 ustawiamy 0V na wyjściu gdy $R_x=0$ (zwarte zaciski pomiarowe R_x) kompensując w ten sposób błąd wprowadzany przez Ra. Potencjometrem montażowym R12 skalujemy układ (najlepiej posługując się rezystorem R_x o dokładnie znanej wartości, zbliżonej do końca zakresu, np. 1,8 Ω) tak, aby uzyskać 1 Ω /1V. Wówczas dołączony na wyjściu woltomierz cyfrowy o zakresie 1,999 V umożliwi pomiar rezystan-

cji w zakresie 1,999 Ω . Kondensatory sprzęgające C2 i C3 powinny być dobrej jakości, najlepiej tantalowe.

Łeśzek Madeja


Opracowano na podstawie:

"Electronic Design" nr 18/1991

LITERATURA:

[1] Yongping Xia "AC Scheme Measures Low Resistances", "Electronic Design" No 18/1991

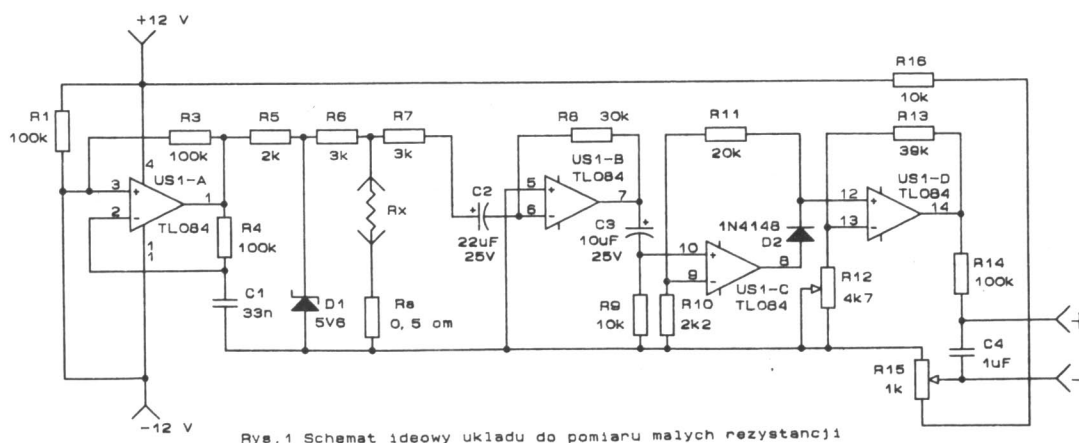[2] M.Nadachowski, Z.Kulka "Analogowe Układy Scalone", WKiŁ Warszawa 1983



Rys.1 Schemat ideowy układu do pomiaru małych rezystancji

Errata

W numerze 2/92 "Nowego Elektronika" w artykule "Charakterystyka układu CD4046B oraz jego zastosowanie cz. 1" z winy redakcji wystąpił błąd w opisach rysunków. I tak:

rysunki od 2 do 13 (str.20 i 22) są opisane w takcie jako rys. 4 do 15. Tekst artykułu zawierał też opis rysunków zamieszczonych w niniejszym numerze, i tu także wystąpiła zmiana numeracji rysunków. Rysunki opisane jako Rys. 16 do 18 są faktycznie przedstawione jako 14 do 16.

Za błąd wynikły z naszej winy Czytelników oraz Autora opracowania serdecznie przepraszamy.

Redakcja

Optyczna sygnalizacja stanu telefonicznej linii abonenckiej

Stan linii telefonicznej może wskazywać dioda świecąca wykorzystana w układzie pokazanym na Rys.1. Dioda nie świeci, jeżeli nikt nie korzysta z telefonu, pulsuje gdy telefon dzwoni oraz świeci ciągle, gdy słuchawka jest zdjęta z widełek.

Układ zawiera oscylator pracujący ciągle, elementy logiczne oraz sprzężenie optyczne, które odwraca napięcie na linii telefonicznej. Jeżeli napięcie to jest zmienne, układ łączy oscylator z diodą świecącą LED powodując jej świecenie. Niskie stałe napięcie zarówno niezmiennie jak i pulsujące powoduje świecenie diody, a wysokie jej wyłączenie.




Charakterystykę pracy układu przedstawia tabela 1.

Tak jak widać na schemacie sygnał z izolowanego optycznie wyjścia pojawia się na integratorze (układ całkujący) i układzie różniczkującym.

Układ całkujący filtruje impulsy dzwonięcia i wybierania numeru dając wyjściową zależność od stanu ustalonego linii telefonicznej. Układ różniczkujący wychwytuje impulsy. Kiedy słuchawka jest zawieszona inwerter I1 ma "0" na wejściu i "1" na wyjściu, bramka G1 jest nieaktywna i nie może uruchomić tranzystora, a tym samym i diody LED. Kiedy telefon dzwoni wysokie stałe napięcie z I1 i wysoki stan na

wyjściu układu różniczkującego uaktywnia G2, rozładowuje się kondensator "one-shot" i w stanie czynnym jest G3. Tak więc wyjście oscylatora jest podłączone do G1 powodując świecenie diody LED. Świeci ona, podczas powolnego ładowania się kondensatora 0.47 μ F, pomiędzy dzwonięciami i przez 5s po skończeniu dzwonięcia. Kiedy słuchawka jest zdjęta z widełek I1 ma stan wysoki na wejściu i niski na wyjściu, więc G1 jest w stanie załączyć tranzystor i spowodować świecenie diody. Chwilowe wysokie napięcie pulsujące występujące podczas wykręcania numeru jest stłumione przez układ całkujący, więc G2 jest w stanie biernym. 100 voltowy zmienny sygnał dzwonięcia mógłby spowodować nadmierne napięcie wsteczne diody świe-

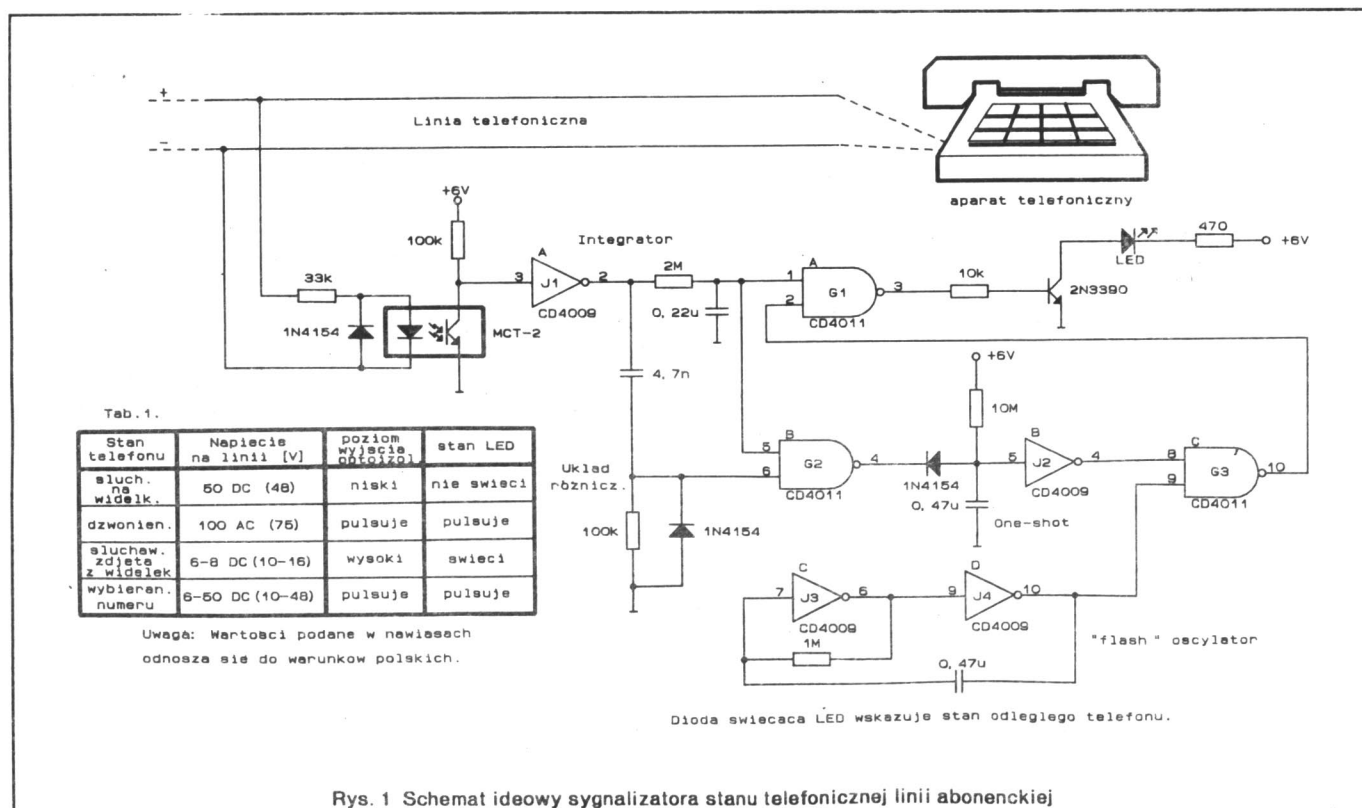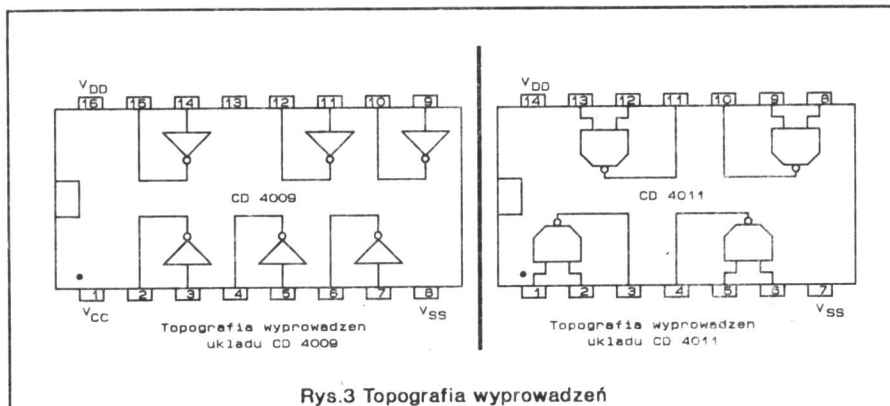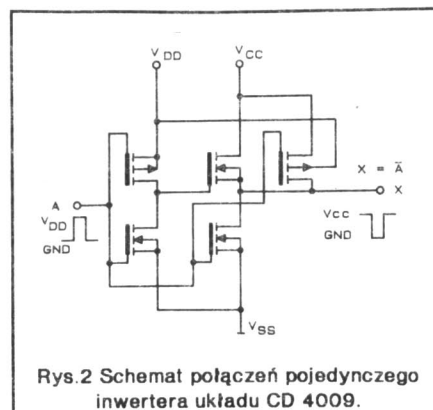cącej w układzie optycznym, w związku z tym wejście tego układu jest zbocznikowane przy pomocy zabezpieczających diod 1N4154. Ponieważ "flash" oscylator pracuje ciągle, może



Rys. 1 Schemat ideowy sygnalizatora stanu telefonicznej linii abonenckiej

być połączony z bramką G3 związaną z różną liczbą linii telefonicznych i LED-ów. W biurze autora tego projektu jeden oscylator był wykorzystany do dziesięciu telefonów.

Układ ten zawiera zwykłe układy CMOS i pracuje przy napięciu zasilania z przedziału od 5V do 10V. Pojedyncze źródło zasilania może obsługiwać wszystkie linie telefoniczne. Sygnały pojawiające się na wyjściach układu różniczkującego i całkującego mogą być wykorzystane w inny sposób

niż do świecenia diody LED. Może to być na przykład odtworzenie nagranej wiadomości kiedy dzwoni telefon lub uruchomienie zegara, gdy korzysta się z telefonu.

Układ ten nie pobiera znacznego prądu i nie wnosi napięć do linii, ponieważ sprzężenie jest optyczne. Niemniej jednak zainstalowanie tego układu musi być wprawie skonsultowane z wydziałem telekomunikacji. Elementy zastosowane w układzie można zastąpić elementami produkcji krajowej z zachowaniem odpowiednich parametrów.

Witold Dąbrowski

Opracowano na podstawie: "Design Techniques for Electronics Engineers"

Przyszłość elektroniki – nadprzewodniki wysokotemperaturowe

Przy współpracy Sandia National Laboratories oraz University of Wisconsin powstał nadprzewodzący tranzystor wykorzystujący w swej strukturze nadprzewodniki wysokotemperaturowe.

Tranzystor nazwany został SFFT (Superconducting Flux Flow Transistor). Może być uważany za nadprzewodzący odpowiednik tranzystora z efektem polowym (FET), który jest najbardziej popularny na całym świecie. Tranzystor ten jest elementem czynnym. Posiada określone wzmocnienie. Jest pierwszym tranzystorem zbudowanym wyłącznie z materiałów nadprzewodzących. Urządzenia zawierające tranzystory tego typu mogą pracować w temperaturze powyżej 77°K (temperatura ciekłego azotu). Ciekły azot jest szeroko rozpowszechnioną i niezbyt drogą substancją chłodzącą.

W tranzystorze typu FET prąd wyjściowy jest sterowany zmianami napięcia wejściowego, w SFFT napięcie wyjściowe jest sterowane zmiennym prądem wejściowym. Działając jak bramka, prąd w granicy kontrolnej zmienia pole magnetyczne aktywnego obszaru tranzystora, które moduluje napięcie wyjściowe i może poprawić wzmocnienie przy bardzo wysokich częstotliwościach (mikrofałe). Naukowcy połączyli ten tranzystor z mikrofalowymi elementami pasywnymi w rzeczywistym układzie, reprezentującym podstawowe elementy elektronicznej komunikacji i technologii przetwarzania sygnałów, zawierającym wzmacniacze, oscylatory, przesuwniki fazowe i mieszacze. Mikrofalowy wzmacniacz zbudowany z tranzystorów SFFT pokazywał wzmocnienie 10dB przy 4GHz. SFFT są używane również do budowy mieszaczy - urządzeń mieszających razem dwie częstotliwości, aby wytworzyć różnicową częstotliwość wyjściową. Mogą one pracować aż do 35GHz. Tranzystory SFFT można potraktować

jako interfejs pomiędzy konwencjonalną elektroniką nadprzewodników niskotemperaturowych, a elektroniką półprzewodników.

Tranzystor SFFT ma niską impedancję wejściową i umiarkowanie wysoką impedancję wyjściową co pozwala na potraktowanie go jako aktywne ogniwo pomiędzy układami nadprzewodnikowymi i półprzewodnikowymi. W eksperymencie przeprowadzonym w Sandia National Laboratories złącze Josephson'a steruje wejściem SFFT, które następnie steruje bramką tranzystora polowego. Aktualne badania koncentrują się na rozwoju technologii wokół SFFT, która zawierałaby pasywne i aktywne elementy w całej rodzinie zastosowań.

Proces wytwarzania elementów zawierających nadprzewodniki wysokotemperaturowe rozwinięty przez naukowców z Bellcore, mógłby pomóc w tworzeniu drogi do super szybkich przełączników telekomunikacyjnych i komputerowych układów mocy.

Technika demonstruje możliwości układania nadzwyczaj cienkich warstw nadprzewodników i materiałów nieprzewodzących poprzez ustawienie w szeregu atomów w precyzyjny i określony sposób, co ogromnie poprawia krytyczne połączenia elektryczne między warstwami. Według naukowców z Bellcore klucz do przełomu leży w ich sukcesie polegającym na pionowym ustawieniu związków molekularnych wewnątrz każdej warstwy i uszeregowaniu ich w sposób end-to-end. Umieszczenie warstw prostopadle do powierzchni chipa pozwala na najlepszy przepływ "prądu nadprzewodzącego" poprzez różne warstwy. W większości konwencjonalnych elementów nadprzewodnikowych płaszczyzny leżą płasko i są ułożone w horyzontalne stosy. W rezultacie złącze Josephsona - "serce" elektroniki nadprzewodnikowej - cierpi z powodu dwóch wad: po-

łączenia między warstwami pojawiają się rzadko oraz jest niewielka kontrola umiejscowienia się takiego złącza w chipie. Powoduje to, że chwilowo nie ma możliwości wykorzystania ich w układach wymagających precyzyjnej kontroli własności elektrycznych.

Technika stosowana w Bellcore pokazuje możliwość większej kontroli złącz Josephson'a z możliwością wykorzystania w układach scalonych.

Następnym krokiem będzie poprawienie właściwości prototypowych urządzeń podczas odkrywania zasad fizyki, które rządzą zachowaniem się złącz powstałych z nowych nadprzewodników.

mgr inż Jolanta Dąbrowska

Opracowano na podstawie:
Radio Electronics November 1991
Radio Electronics August 1991

Ogłoszenia drobne

Giga pozytywka posiada najwięcej melodii na świecie 256 melodii i inne zaskakujące możliwości. Dostępna w prostym zestawie do złożenia z opisami. Wysyłam po otrzymaniu zamówienia. Jerzy Andreasik, Polanica Zdr. 57-320, ul. Spółdzielców 10/3. Cena 160 tyś.

Tanie WYKRYWACZE METALI pocztą. PPH ARMAND, Ryszarda 44, 05-800 Pruszków.

Uniwersalne końcowe stopnie mocy od 40 do 300W (uruchomione płytki) wysyłam pocztą. Informacje koperta + znaczek. Bogdan Bursztyka, 82-300 Elbląg, skr.poczt.22.

Pozytywka 78 melodii - do samodzielnego montażu (układ scalony + opis). Cena 42 tys. Wysyłam za zaliczeniem pocztowym. 31-800 Kraków 71, skr.poczt.6.

Obwody drukowane wysyła "Pozyton". 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 75/25, skr.539. Katalog otrzymasz przesyłając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem. ZAWSZE AKTUALNE!

Przyjmę do montażu obwody drukowane lub kompletne urządzenia elektroniczne. Bolesław Wojtków 05-800 Pruszków ul. Jasna 15/39

Nowy katalog rosyjskich tranzystorów mocy w.c.z., zwykłych diod, ponad 550 propozycji 60.000zł. 37-760 Dynów skr.32.

Wykonuję obwody drukowane, cynowanie, wiercenie, opis, maska. Krótkie terminy. Serie powyżej 100 szt. Wiesław Tomczak 63-462 Czekanów 73.

Montaż wszelkich urządzeń elektronicznych - przyjmę. Długoletnie doświadczenie, własne oprzyrządowanie. Oferty: Krzysztof Klonowski, Wągora 102/24, 42-540 Sosnowiec.

Moduły RTV, zdalne sterowania, głowice, dekodery, transkodery, konwertery, zestawy montażowe, narzędzia, mierniki, laminat, cyna, chlorek, kable, moduły zapłonowe z antykradem, impulsowe włączniki świateł mijania. Sklep "HOB-BY ELEKTRONIK" ul. Siemiradzkiego 11, 60-673 Poznań, tel. 659-763

Radioelektronicy. Sprzedam nowe katalogi elementów półprzewodnikowych i układów scalonych oraz katalog transformatorów sieciowych. Posiadam schematy OTV, OR, radiomagnetofonów, gramofonów, stare i nowe. Informacja gratis. Koperta + znaczek. Dopišek - "K". Stanisław Mastalerz. Urbanowice, ul.Kozielska 51/4, 47-270 Gościcin.

"HIPER-POZYTYWKA" 512 melodii! Programowalny wybór melodii, prosty montaż. Wysyłam układ scalony + opis. Cena 180.000zł. "Digi" ul. Spółdzielców 10/3, 57-320 Polanica.

Sprzedam wobuloskop X1-50 do 1GHz. Wrocław tel. 57-16-20 po 18.

Sprzedam wobuloskop "TESTER" do 435MHz. Wrocław tel. 57-16-20 po 18.

Posiadacze pozytywek na "Epromach" 32 melodie, 64 i 128 melodii. Twoja pozytywka może mieć aż 256 pełnych melodii! w postaci nowej pamięci 27128 i małej przeróbki. Wysyłam nową pamięć i instrukcję cena 150 tys. J. Andreasik ul. Spółdzielców 10/3 57-320 Polanica.

POSZUKUJĘ PRODUCENTA REKLAM ŚWIETLNYCH (kształt literowy) Krotośzyn tel.530-51 od 20 - 21.

Wykrywacze metali, wszelkiego rodzaju detektory, czujniki i sygnalizatory - naprawy i regulacje. Pełne dokumentacje wykrywaczy metali. Zestawy wykrywaczy z cewką w obudowie. ŻUK ALFRED 20-950 LUBLIN 1 skr. poczt.36.

Schematy RTV i komputerów (stare, nowe) oraz propozycje otwarcia własnego biznesu. Informacja - przekaz 6000zł. "SKYLAB", ul.20 Października 37b, 63-000 Środa Wlkp.

Zmontowane układy elektroniczne mówiące po polsku poleca producentom zabawek JAWO-ELEKTRONICS ul. Floriańska 8 31-021 KRAKÓW tel. 22-01-26.

Kupię nową lub nie zużytą lampę oscyloskopową B13S52 (RFT) z poświatą P31 lub P7, schemat V 640, Dariusz Trzciński ul. Kolejowa 4/3 12-100 Szczytno.

Oscyloskop do samodzielnego montażu płytka + części. Cena 100 tys. Informacja K + Z 99-400 Łowicz skr.24.

Sprzedam lampy oscyloskopowe B6S1. Dodatkowe informacje K + Z 99-400 Łowicz skr.24.

Sterowniki węży dyskotekowych, 200 kombinacji. Informacje, koperta zwrotna + znaczek. VOLT-S, ul. Malborska 88/24, 82-300 Elbląg.

Systemy alarmowe - sprzedaż urządzeń alarmowych. NEKMA, Łódź ul. Kopernika 53 tel./fax 37-11-33, 88-02-38 po 18.00.

OBUDOWY - każdej wielkości i konstrukcji z niezbędnymi otworami. 43-300 Bielsko Biała, ul. Towarowa 43, tel.44-235.

Płytki drukowane z dokumentacją, zestawy do samodzielnego montażu, uruchomione urządzenia. Oscyloskopy, wobulatory, mierniki cyfrowe i analogowe, przystawki do multimetrów i częstotliwościomierzy, dzielniki wejściowe, kalibratory, generatory, sondy, zasilacze, przetwornice, sprzęt krótkofalarski KF, UKF, UHF, VHF, sprzęt fotograficzny, echosondy, reduktory szumu, detektory radarów, wykrywacze metali. Koperta zwrotna + 5000zł. PEP Wrocław 17 box 1625.

ZESTAWY ZDALNEGO STEROWANIA

DO TELEWIZORÓW
HELIOS TC 500, TC 503, TC 506, TC 700
NEPTUN 505, 515, 557
ORAZ ELEKTRON 380/280, 382/282
OFERUJE

ALROX

71-246 SZCZECIN,
ul. ZAWADZKIEGO 134/2, tel.534-936

WALORY ZESTAWÓW:

- 55 KANAŁÓW TELEWIZYJNYCH
- ZDALNA REGULACJA WSZYSTKICH FUNKCJI
- WYŚWIETLANIE NUMERU KANAŁU
- WSPÓŁPRACA Z TELETEXTEM
- ESTETYCZNY NADAJNIK
- PROSTY MONTAŻ
- NISKA CENA ORAZ GWARANCJA DO ZESTAWU JEST DOŁĄCZONA
- KOMPLETNA INSTRUKCJA MONTAŻU

OFERUJEMY RÓWNIEŻ TANIE

DEKODERY

TELETEXTU

DO W/W TELEWIZORÓW.
TELETEXT JEST OPARTY NA UKŁADACH II GENERACJI I POSIADA ALFABETY POLSKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI I INNE.



KUPNO-SPRZEDAŻ PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH

SKLEP: WARSZAWA UL. BRONEWSKIEGO 61 A;
HURT, DETAL, RACHUNKI.

informacje: TEL. Warszawa 635-82-38 w godz. 10.00-21.00
Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową za zaliczeniem pocztowym.

Zamówienia na aktualny katalog kierować na adres:
IMER ul. Sikorskiego 9, 05-090 RASZYN.
Do zamówienia proszę załączyć znaczek za 3000zł.

W SKLEPIE CZĘŚCI RTV

A,AD,AN,AY,AP,APU,BA,BAL,BU,C,CA,CD,CX,CXA,CXP,
DTA,ET,GL,HA,HC,HCF,HD,HEF,HM,HT,ICL,ICM,IX,KA,
KIA,KM,L,LA,LB,LC,LF,LM,M,MC,MCY,MAA,MA,MDA,
MAF,MAB,MB,MBA,MN,MM,MPS,MCU,N,NE,NSM,OEC,
OP,OM,PCF,PCA,PH,RC,RCA,S,SN,SAD,SAA,SAS,
SAB,SAF,SDA,SFC,SGL,SPU,SO,STK,STR,SV,TA,TAA,
TBA,TC,TD,TDA,TEA,TLP,TL,TMS,TMP,TPU,TX,TTA,TUA,
U,UL,UCY,UA,UC,UM,ULN,UPC,UPD,X,XR,XRA,MAX,ZN,
KP,K itp.

SKLEP CZĘŚCI RTV

Czesław Gembara
ul. Siemiradzkiego 3
Poznań.
tel. 66-51-12

SCHEMATY I INSTRUKCJE SERWISOWE

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| * Telewizory | * Auto-radio |
| * Magnetowidy | * CB-radio |
| * Odtwarzacze | * Radio |
| * Tunery-SAT | * Komputery |
| * Kamerowidy | * Magnetofony |
| * Compact-disk | * Kuchnie mikrofalowe |
| * Inne urządzenia elektroniczne. | |

Za zaliczeniem pocztowym 25.000zł. Przesyłamy katalog. Zamówienia na kartkach pocztowych prosimy przysłać na adres:

RTVC ELECTRONICS
WARSZAWA 65, SKR. POCZT. 11.

KURSY NAPRAWY TELEWIZORÓW ZACHODNICH I POLSKICH

Poleca firma: RTVC ELECTRONICS.

W programie:

- * Kurs dla początkujących - telewizja czarno-biała i kolorowa.
- * Kurs dla zaawansowanych - telewizja zachodnia i polska. Przestrzajanie PAL-SECAM, OIRT-CCIR, telewizja cyfrowa, satelitarna, magnetowidy.

Dla zamiejscowych kursy niedzielne. Dokładne informacje:
Warszawa tel. 155235.

Sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy

dla muzyków i dyskotek, głośniki BEYMA, wzmacniacze profesjonalne MASTER,
oświetlenie STRONG, miksery, wzmacniacze mocy, kolumny estradowe
80-800W, oferuję

ELEKTRONIKA MUZYCZNA,

tel. 6139 26-200 Końskie, ul. Wojska Polskiego 3, tlx. 612444 elmuz.

USŁUGI W ZAKRESIE

MONTAŻ OBWODÓW DRUKOWANYCH

Oferuje:

**Zakład Produkcyjno - Usługowy
Elektronika Użytkowa**

P. Wiśniewski.
80-868 Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 140/22
tel. 39-05-68 po godz. 16.

NOWOŚĆ

CA 80 JAK ZX SPECTRUM!
DOSTĘPNY W POSTACI NOWEGO
UKŁADU + CIEKAWY OPISY,
WSKAZÓWKI, **ZGODNOŚĆ
PROGRAMOWA!**

Cena już tylko 150.000zł.
"DIGI" 57-320 Polanica Zdrój, ul.
Spółdzielców 10/3.

**Ponad 550 elementów
elektronicznych
FABRYCZNIE nowych
w tym**

50 tranz. npn + 50 pnp m.cz m. mocy
20 diod imp. krzem m.mocy
10 ukł. scalonych (oper. liniow. CMOS)
50 kond. MKSE od 1nF/400V do 680n/63V
30 kond. elektr. od 2μ2/63V do 470μ/16V
300 rezyst. MŁT 0.125/0.25W od 150Ω
do 33k w pakietach po 20 szt.
transf. siec. TS 5/5 i TS 8/17. Przek. 24V.

Cena ZESTAWU - 150 tys.zł. + koszt
wysyłki pocztą.

Zamówienia:

ZAKŁAD WIN 00-987 Warszawa skr.136
polecamy także (z instr. zainstal.)
Dekodery PAL od 90 do 110 tys.zł.
Transk. SECAM od 135 do 145 tys.zł.
Fonie równ. - 25 tys.zł. KF - 13 tys.zł.
Gwarancja 12 mies.

ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU:

wskaźnik dynamiki stereo,
zegary MC 1204;6,
pozytywki oraz 15 innych
ciekawych urządzeń.

Sprzedaż części, obudów, katalogów.

Informacja - koperta zwrotna.

Andrzej Górski,
ul. Matejki 3, 05-070 Sulejówek.

SOAR ELECTRONICS

76-200 Słupsk,
ul. Przemysłowa 100

tel. 232-71 w.250, tlx. 585013

Polecamy szeroki asortyment części ele-
ktronicznych, w tym części do serwisu
audio i video - m.in.:

główce video, paski, sprzęgła,
piloty, układy scalone serii:
**AN,BA,HA,KA,KIA,LA,LB,M,STK,
STR,TA,TEA,TDA,uPC.**

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową.

SAM WYKONASZ TANIO KAŻDY OBWÓD DRUKOWANY

metodą fotochemiczną zamawiając zestaw:

ZW 1 - zawiera ok. 12 dcm2 laminatu z naniesioną pozytywową folią światłoczułą - zabezpieczoną przed naświetleniem, wywoławcą, środek trawiący, oczka, ściężki, folię montażową i instrukcję - cena ok. 190 tys.zł.

ZW 2 - to ZW 1 + błona fotograficzna z odczytnikami do wykonywania diapozytów z projektów obw. druk. z czasopism.

Sprzedaż hurtową, detaliczną i WYSYŁKOWĄ zestawów oraz ich składników prowadzi:
"PIROVEX" ul. PPR 3/1 63-300 Pleszew
tel/fax 422445 tlix 465238.

VDM Zakłady Urzędów Komputerowych

* naświetlanie klisz
obwodów drukowanych
FOTOPLOTTER EMMA 85
ceny przystępne dla osób prywatnych
* digitalizacja, projektowanie

Sekcja QUEST

41-813 Ząbrze ul. Kruczkowskiego 39
tel. 72-20-21 w. 427, 327
fax 72-25-83 telex 036711

blaBerk

05-131 Zegrze Pln. osiedle 59/15
POLECA:

rezystory, kondensatory, diody
także SMD produkcji zachodniej.

Zapraszamy do sklepu:

ELEMENTY R.L.

Warszawa - Bazar Wolumen, pawilon 34
czynny od wtorku do niedzieli.

Sklep jest także lokalnym **dystrybutorem**
firmy TME z Łodzi.

25 tys. elementów elektronicznych układy
scalone, tranzystory, piloty, części video itp. to
oferta firmy TME i naszej.

Prowadzimy sprzedaż na cele inwestycyjne oraz
za zaliczeniem pocztowym.

Jeżeli jesteś elektronikiem hobbystą,
prowadzisz sklep lub zakład

**I MASZ KŁOPOTY Z ZAKUPEM
TANICH PODZESPOŁÓW
ELEKTRONICZNYCH...**

NAPIŚZ DO NAS!

(koperta ze znaczkiem)

Tomasz Górski
ul. Łukowska 9/72
04-133 Warszawa

Części elektroniczne

zestawy do samodzielnego montażu,
Kable audio-video,
Sygnalizatory włączonych świateł i inne.

Wysyłkowo poleca:

Nord Elektronik

76-270 Ustka, ul. Słoneczna 4,
tel. 146-616. Katalog, koperta + znaczek.
Przy zakupach powyżej 200 tys.

NIESPODZIANKA!!!

Sprzedam zegar sterownik mikroprocesorowy MS-4.

Zastępuje programowo TMS 1122 + MC 1206.
8 programów głównych, prosta budowa.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

koperta zwrotna ze znaczkiem na adres:

**Sklep kupno-sprzedaż części
elektronicznych.**

00-028 Warszawa, ul. Bracka 20/25a

Zakład Elektroniczny

MIKROS

76-270 Ustka skr.144

oferuje:

Zestawy do samodzielnego montażu i urządzenia
gotowe voltomierze LED i LCD, videokorektory,
węże świetlne 100 programów - 4 i 8 kanałowe,
wzmocniacze, syreny, układy projektowe i inne.

Wykonujemy obwody drukowane. **Dodatkowe
informacje po przesłaniu koperty i znaczka.**

KURSY NAPRAW MAGNETOWIDÓW SYSTEMU VHS

Poleca firma: **RTVC ELECTRONICS**

W programie:

* Budowa typowego magnetowidu systemu VHS na podstawie modeli spotykanych na polskim rynku tj: PANASONIC, JVS, AIVA, AKAI, SONY, SANYO, SAMSUNG, ORION, NORDMENDE, ITT, SIEMENS ITP.

* Sposoby regulacji, konserwacji i napraw.

Wszelkie dokładniejsze informacje
pod numerem telefonu

155235 w Warszawie.

ELMAX SC

RAP SC

OBWODY DRUKOWANE

Ząbki k. Warszawy, ul. Bema 8

* jedno i dwustronne
* metalizacja otworów
* złocenia
* solder maska, opisy

* projekty
* fotoszablony
* digitalizacja
* płytki modelowe

tel. 19-60-71 wew. 395

tel. 610-74-04

642-37-40

tel. w Warszawie

TESTRONIK

Jerzy Żurawski
poleca

GENERATORY PAL - SECAM

oraz

PAL - SECAM - NTSC

o następujących testach:

1. Pola: białe, czarne, czerwone (R), zielone (G), niebieskie (B)
2. Koło na tle kraty z wpisanymi prążkami (test podobny do TV obrazu kontrolnego)
3. Krata - 14/16 linii
4. Gradacja szarości
5. Gradacja szarości z podnośną
6. Pasy kolorowe

Z generatorów wyprowadzone są:

- sygnał m.cz. wizji o ampl. 1Vpp lub regulowany od 0,5 do 2Vpp przy Robc= 75

- sygnał m.cz. fonii

- impulsy H i V do synchronizacji oscyloskopu

- impulsy SG i S-SG zgodne z danymi firmy PHILIPS

- sygnał w.cz. wizji i fonii (5,5MHz i 6,5MHz) w pasmach:

a) I V - kanały 15, 6 12, 21 60

b) TV kablowej - kanały 5 6

c) na zamówienie:

- 38MHz (p.cz.)

- wyjścia R,G,B

- teletext

Generatory można przestrajać płynnie oraz zaprogramować po jednym kanale w każdym paśmie. **1-rok gwarancji.** Informacja i przyjmowanie zamówień - **W-wa tel. 22-79-06.** Serwis: W-wa Ursus, ul. Robinii 8a - czynny od 8 do 16. **Zapraszam do współpracy sklepy, poważnych dystrybutorów oraz exporterów.** Dla indywidualnych klientów sprzedaż w serwisie oraz za zaliczeniem pocztowym.

NOWA OFERTA DLA HOBBYSTÓW



OPRÓCZ SZEROKIEGO WYBORU ELEMENTÓW
PROPONUJE

ZESTAW DO MONTAŻU TYPU ZRÓB TO SAM

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

ELCO ELECTRONICS, 76-270 USTKA, skr. 10

tel: 144-174, tel/fax: 145-572

INFORMATOR WYSYŁAMY BEZPŁATNIE!

OBWODY DRUKOWANE

- jednostronne
- dwustronne
- metalizacja otworów
- solder maska, opisy
- wykonywanie dokumentacji technologicznej

**Zakład Produkcji Podzespołów Elektronicznych
"ELEKTRON-PLAST"**

**32-080 Zabierzów k/Krakowa
ul. Krakowska 183
tel.(012) 47-22-55**

**Tylko reklama
w miesięczniku**

**„Nowy
Elektronik„**

**przyniesie Ci powodzenie i
zbyt Twoich produktów.**

**Nie zwlekaj, reklamuj się u
nas!**

POZYTYWKI

1. SUPER-POZYTYWKA 16 MELODII.
2. POZYTYWKA 12 MELODII Z
AKOMPANIAMENTEM.

Zestawy do samodzielnego montażu zawierają: opis, komplet elementów zachodnich, profesjonalną z powierconymi otworami płytkę drukowaną o wym. 3cm x 3cm.

Ceny zestawów:

1) - 40.000,-;

2) - 45.000,-.

Informacje, zamówienia

AMPER Electronics

ul. Blacharska 1/608 02-660 Warszawa.

Schematy zachodnich wzmacniaczy
gitarowych, efektów gitarowych,
mikserów,
katalogi krajowych transformatorów
sieciowych.

Informacje - koperta zwrotna.

Stanisław Gogol, ul. Wyzwolenia 12,
43-265 Kryry.

KASETY SERWISOWE VIDEO

PAL-SECAM z fonią 5.5 MHz/6.5 MHz

Wysyłkowo poleca:

TELE-RADIO-ELEKTRONIKA

59-830 OLSZYNA ul. Legnicka 6

Cena 180.000zł.

"Mr LEON"

Produkcja - Handel - Usługi

Dział Elektroniczny

12-100 Szczytno

ul. Świerczewskiego 37/8

Przyjmę współpracę w zakresie:

* **dystrybucji i sprzedaży**

* **serwisu**

* **montażu**

Części, materiałów, urządzeń
elektronicznych.

**Zainteresowanych prosimy
o kontakt.**

SAM WYKONASZ OBWODY DRUKOWANE

Zestaw (laminat, wytrawiacz, instrukcja)

Cena około 12.000zł.

Płatne za zaliczeniem pocztowym.

Oferuję również pisaki do wykonywania
obwodów drukowanych oraz laminat.

A. Krawczyński skr. poczt. 344

90-950 Łódź - 1

ZAWSZE AKTUALNE

PRZYRZĄDY DO REAKTYWACJI KINESKOPÓW

wykonuje

REWO-ELEKTRONIKA

00-950 Warszawa, skr. poczt. 449

Szczegółowe informacje po
nadesłaniu koperty zwrotnej.

*Jeżeli chcesz unowocześnić Swoj
samochód, mieszkanie, sprzęt
audio i video lub
warsztat pracy
szukaj w kioskach
nowego numeru*

ELEKTRONIK

HOBBY



STEROWNIKI

**DO WĘŻY DYSKOTEKOWYCH, REKLAM ŚWIETLNYCH,
NEONÓW, ŚWIATEŁ CHOINKOWYCH.**

Dla amatorów i zawodowców, **NAJTAŃSZE** w kraju, niezawodne w działaniu, o małych wymiarach, łatwe i przyjemne w obsłudze. Sterowniki mają własne zasilacze, dużą obciążalność i możliwość podłączenia jednego węża ośmiokanałowego lub dwóch niezależnych wężów czterokanałowych. Daje możliwość programowania 200 kombinacji (sekwencji zapalających i gaszących się światel). Szczegółowe informacje po nadesłaniu koperty zwrotnej ze znaczkiem. Dla chętnych prowadzimy sprzedaż wysyłkową za zaliczeniem pocztowym.

"VOLT-S"

ul. Malborska 88/24

82-300 Elbląg

ZAWSZE AKTUALNE!